


ERT Refleksjonsnotat 14-15 Uke 41

Navn: Lars André Roda Jansen


Dato: 7.10.24

Oppgave 1)

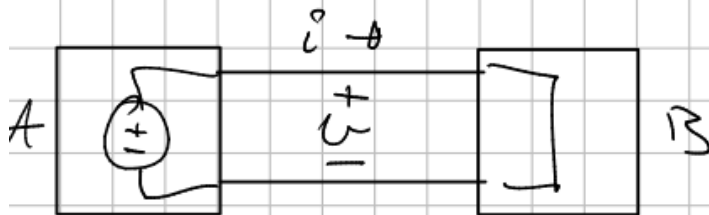
Spenningskilden må være «oppned» i B for att spenningen skal bli målt som negativ, og strømmen som positiv. Dette er funker fordi spenningen måler den positive enden som jord og den negative enden som spenningsutgang, mens strømdireksjonen følger spenningsdireksjonen.




Strøm +
Spenning +

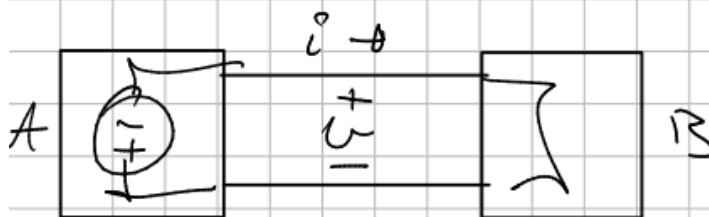

Strøm -
Spenning -

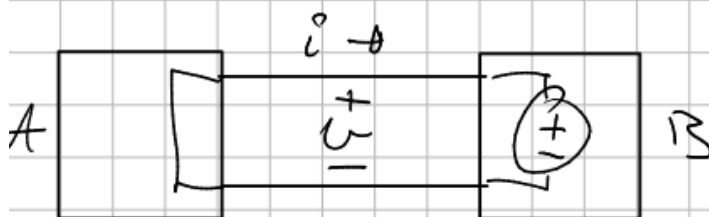

Strøm -
Spenning +


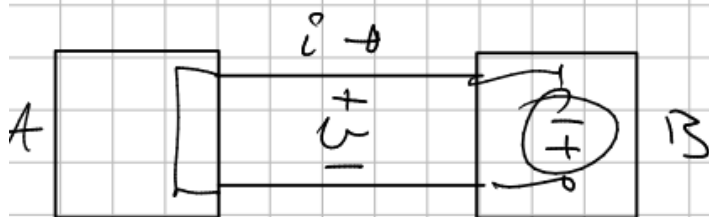


Strøm +
Spenning -

Oppgave 2

a)

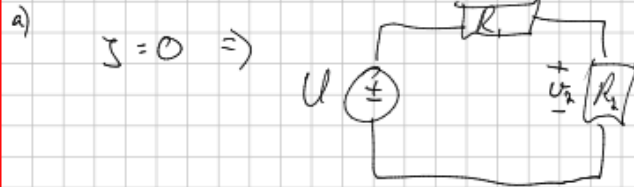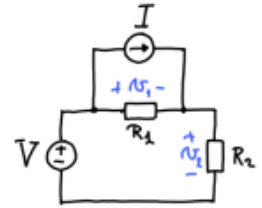
Oppg 2) $U = 5 \text{ V}$ $I = 5 \text{ mA}$
 $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$



$$U + u_1 + u_2 = 0$$


$$u_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \text{ V}$$
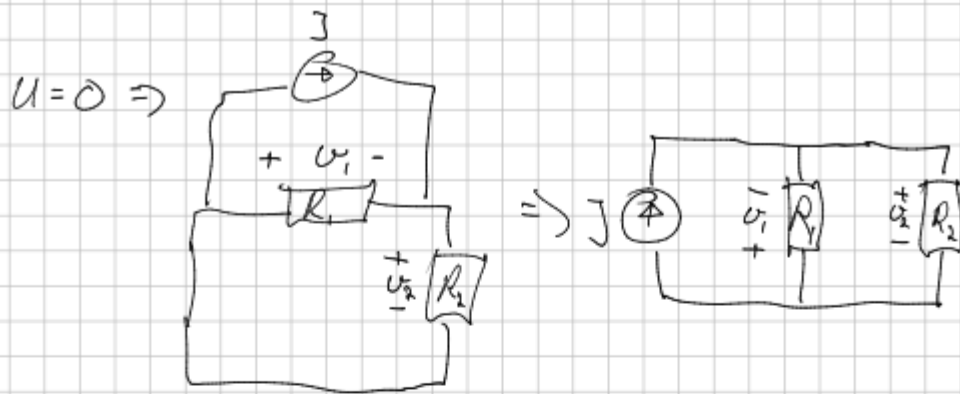
$$u_2 = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5 \cdot \frac{2}{3} = \frac{10}{3} \text{ V}$$



$$R_{\text{eq}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1 \text{ k}\Omega \cdot 2 \text{ k}\Omega}{3 \text{ k}\Omega} = \frac{2 \text{ k}^2 \Omega^2}{3 \text{ k}\Omega} = \frac{2}{3} \text{ k}\Omega$$
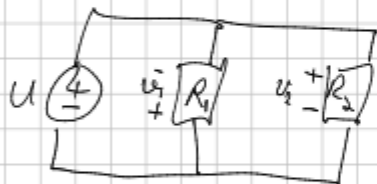
$$U = J R_{\text{eq}} = 1 \text{ mA} \cdot \frac{2}{3} \text{ k}\Omega = 1 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{2}{3} \cdot 10^3 = \frac{2}{3} \text{ V}$$



$$J = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2}$$

$$J = \frac{-\frac{2}{3}}{1} + \frac{\frac{2}{3}}{2} = -\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} \text{ A}$$

$$U = -U_1 = U_2$$

$$U_1 = -\frac{2}{3} \text{ V}$$

$$U_2 = \frac{2}{3} \text{ V}$$

$$U_1 = \frac{5}{3} \text{ V} + \left(-\frac{2}{3} \right) \text{ V} = 1 \text{ V}$$

$$U_2 = \frac{40}{3} \text{ V} + \frac{2}{3} \text{ V} = 14 \text{ V}$$

b)
Jeg vettafaen

Oppgave 3)

Oppg 3)

A

0

0

0

0

1

1

1

1

B

0

0

1

1

0

0

1

1

C

0

1

0

1

0

1

0

1

Q

1

0

0

0

0

0

0

0

Oppgave 4)

a)

	x_1	x_0		y_2	y_1	y_0
a)	0	0		0	0	0
	0	1		1	1	1
	1	0		1	1	0
	1	1		1	0	1

b)

u)

$$y_2 = \overline{x_1} x_0 + x_1 \overline{x_0} + x_1 x_0$$


$$= x_1 + x_0$$

$$y_1 = \overline{x_1} x_0 + x_1 \overline{x_0}$$

$$y_0 = \overline{x_1} x_0 + x_1 x_0$$

$$= x_0$$

c)

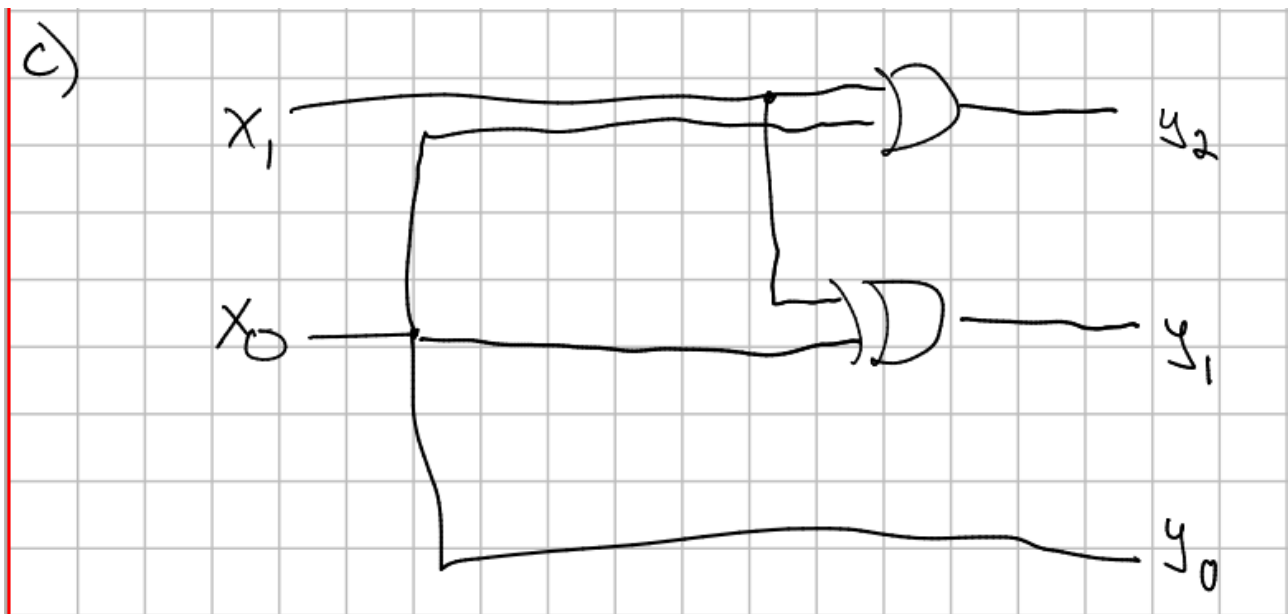

Oppgave 5)

a)

a)

$$v(T) = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} = U \frac{R_2}{R_2 + R_0 - \alpha T}$$

b)

$v(T)$ burde øke når temperaturen T øker, fordi da blir mindre av spenningen brukt opp ved R_1 , og resten av spenningen må derfor bli oppbrukt ved R_2 .

c)

$$c) U = 9 \text{ V} \quad R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_0 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$\alpha = 400 \Omega/^{\circ}\text{C} \quad T = 25^{\circ}\text{C} \quad k = 0,5 \text{ A h}$$

$$R_T = R_2 + R_1 = R_2 + (R_0 - \alpha T) = 10 \text{ k}\Omega + 20 \text{ k}\Omega - 400 \Omega \cdot 25$$

$$= 20 \text{ k}\Omega$$

$$I = \frac{U}{R_T} = \frac{9 \text{ V}}{20 \text{ k}\Omega} = 0,45 \text{ mA}$$

$$k = 0,5 \text{ A h}$$

$$I \cdot t = 0,5$$

$$t = \frac{0,5}{0,45 \cdot 10^{-3} \text{ A}}$$

$$t = 1111 \text{ timer}$$

Oppgave 6)

$$\text{Oppg 6)} \quad R_1 = 1 \Omega \quad U = 5 \text{ V} \quad R_2 = 8 \Omega \quad P = UI \Rightarrow \frac{U^2}{R}$$




$$U_h = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5 \text{ V} \cdot \frac{8}{9} = \frac{40}{9} \text{ V}$$

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{\left(\frac{40}{9} \text{ V}\right)^2}{8 \Omega} = \frac{\left(\frac{1600}{81}\right)}{8} = \frac{200}{81} \text{ W} = 2,47 \text{ W}$$



Oppgave 7)

Oppg 7)

Theremin 1

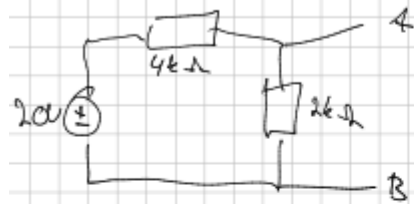


$v = 0$

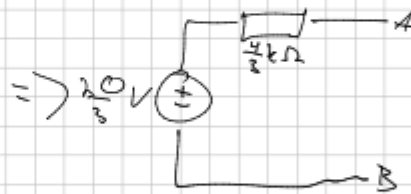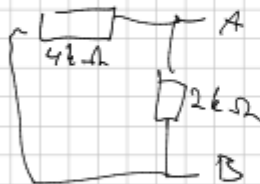



$$R_t = \frac{8 \text{ k}\Omega^2}{6 \text{ k}\Omega} = \frac{4}{3} \text{ k}\Omega$$

$$v_{th} = 20 \text{ V} \cdot \frac{2 \text{ k}\Omega}{6 \text{ k}\Omega} = \frac{20}{3} \text{ V}$$

Theremin 2

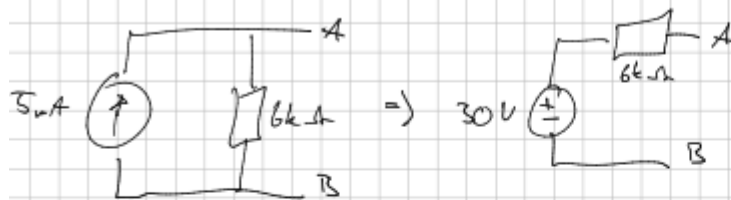

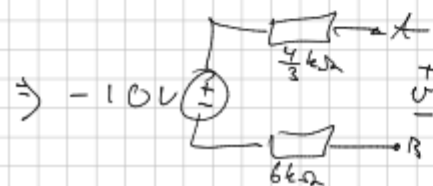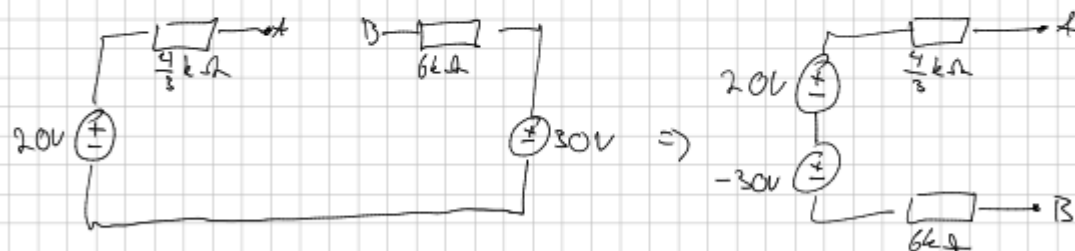
$$U = 5 \text{ mA} \cdot 6 \text{ k}\Omega = 30 \text{ V}$$



$$R_{th} = \frac{4}{3} k\Omega + 6 k\Omega = \frac{4}{3} + \frac{18}{3} = \frac{22}{3} k\Omega$$

$$U_{ab} = -10V$$

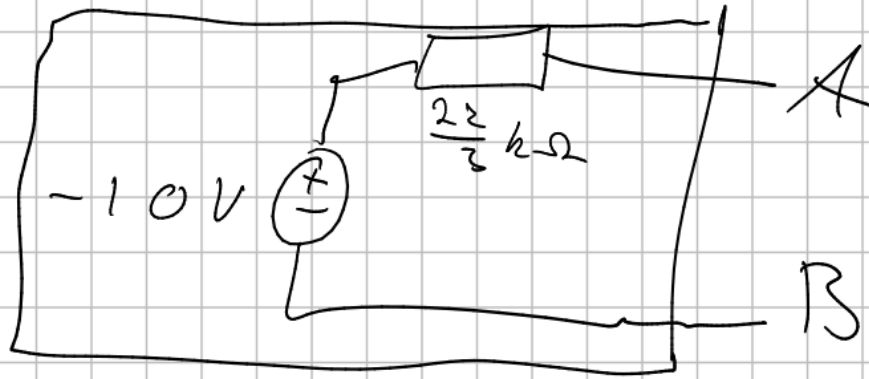

Oppgave 8)

a)

$R = 0$

Da blir det kortslutning når kretsen lukkes => :(

b)

$R = \infty$

Kretsen vil bli praktisk talt brutt, så ingen spenning for A !!!!

c)

$R = 1\Omega$

veldig varm motstand :(

d)

$R = 1000\Omega$

Ikke så varm motstand :) !!