
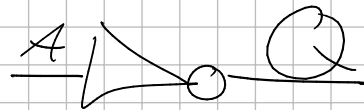




Q/1/18 6)

Inverter

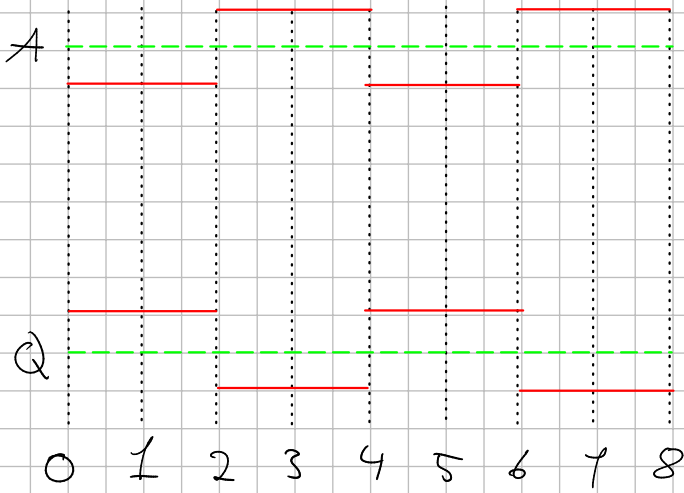


Q/1/18 8


AND-GATE

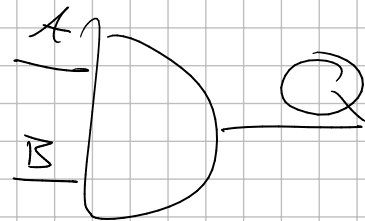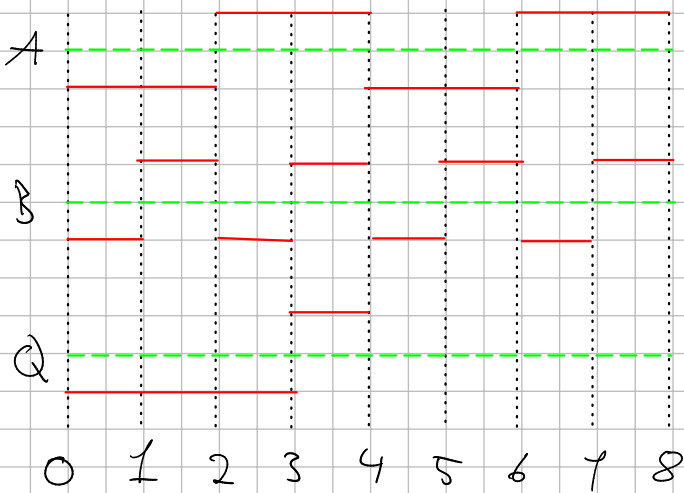


Ques 7 AND-GATE

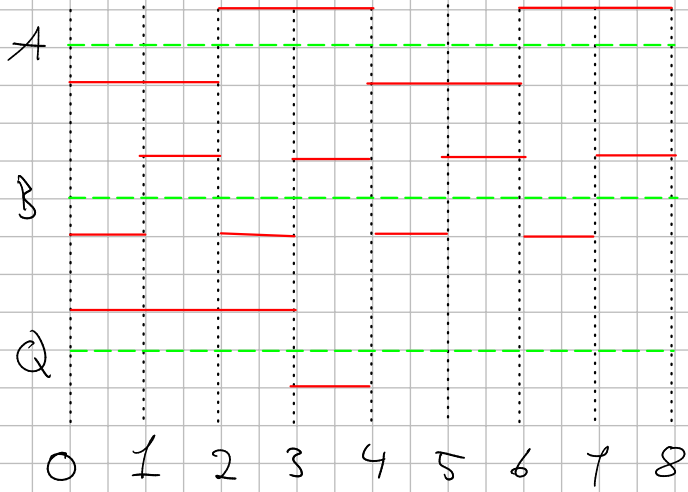



Ques 8

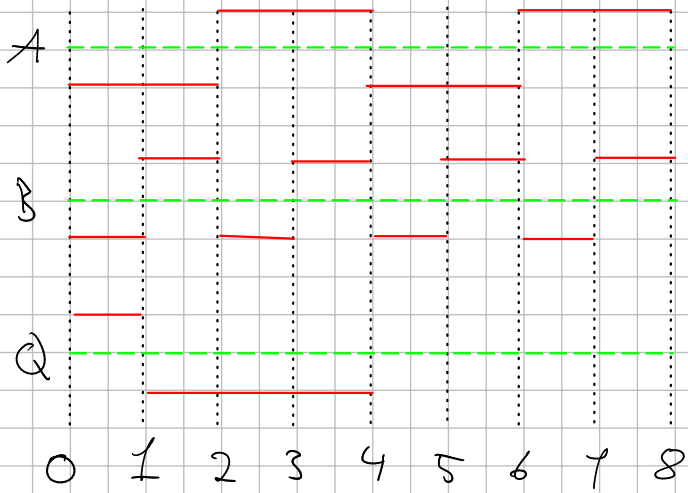


Opp 10

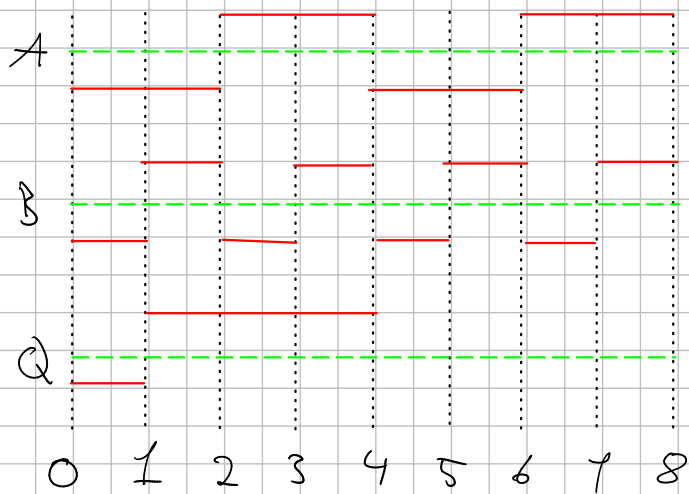

Opp 12

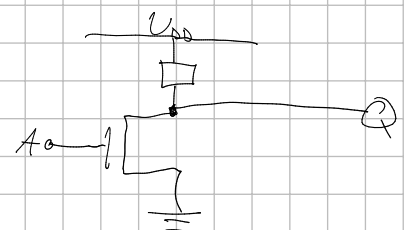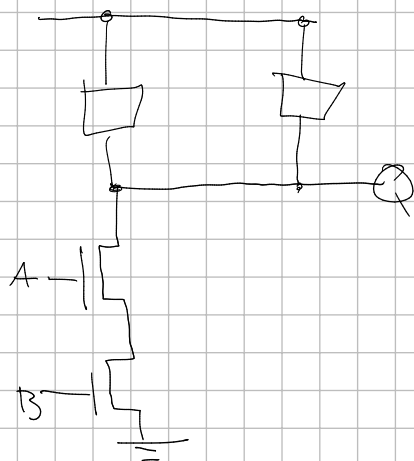

NOR

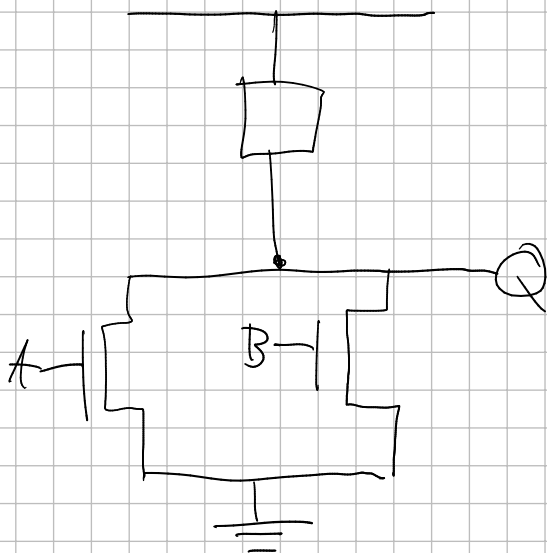

A
0
1
0
1


B
0
0
1
1

Q
1
0
0
0

Daguer's notebook




A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

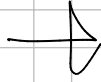

A	B
0	0
1	0
0	1
1	1

NAND

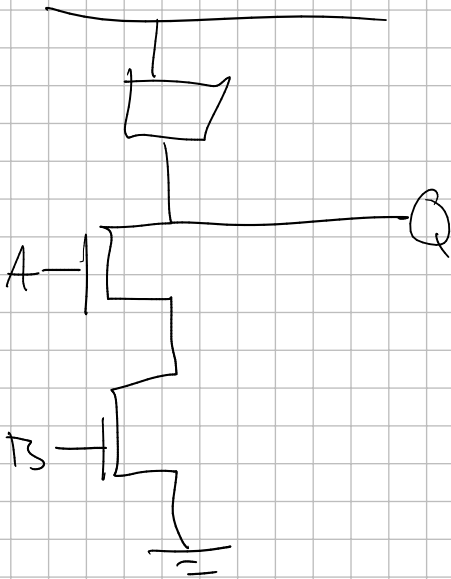

A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

