
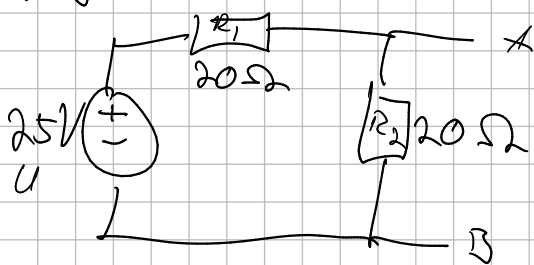


Thévenin og Norton ekvivalenter

Oppg 1

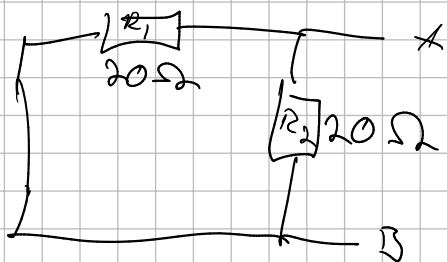


$$U = 0$$



$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right)^{-1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$
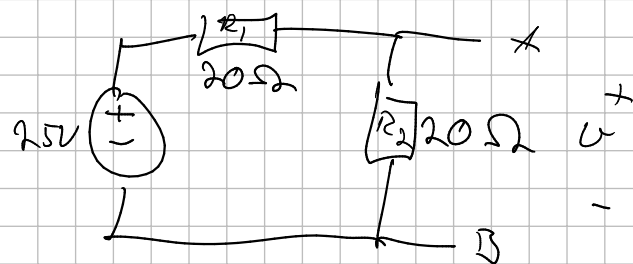
$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20\Omega \cdot 20\Omega}{20\Omega + 20\Omega} = \frac{400\Omega}{40\Omega} = \underline{\underline{10\Omega}}$$




$$U - U_{R_1} - U_{R_2} = 0$$


$$U_{R_2} = U - U_{R_1} = I(R_1 + R_2 - R_1) = I R_2 \quad I = \frac{U}{R} = \frac{U}{R_1 + R_2}$$


$$= U \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
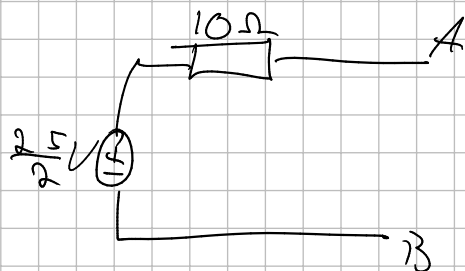
$$U_{\frac{1}{2}} = 25V \cdot \frac{20\Omega}{40\Omega} = \underline{\underline{25V}}$$


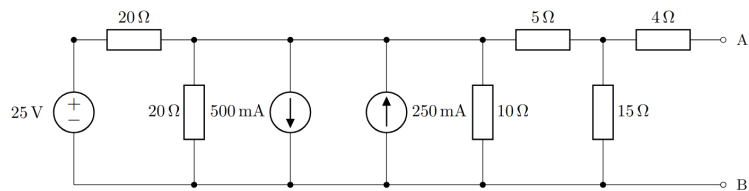
$$I = \frac{U}{R} = \frac{25}{20} = \underline{\underline{\frac{5}{4}A}}$$





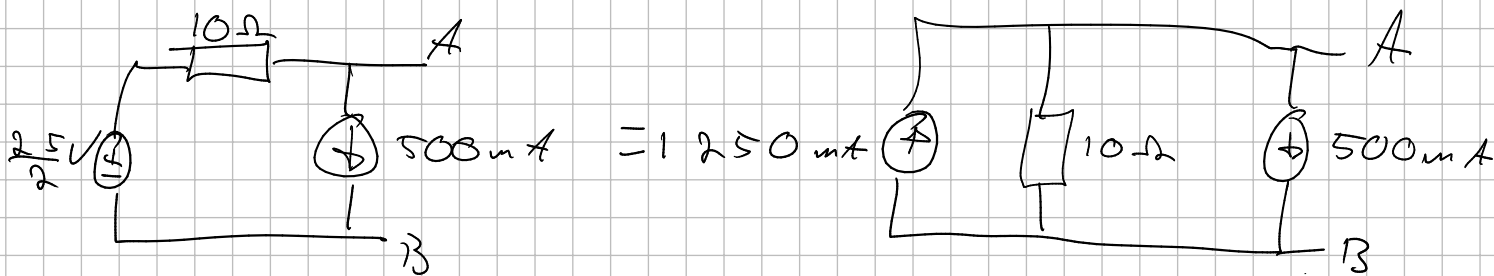


$I = 0$




$I_n = ?$

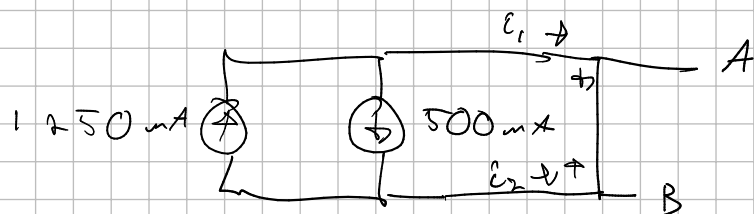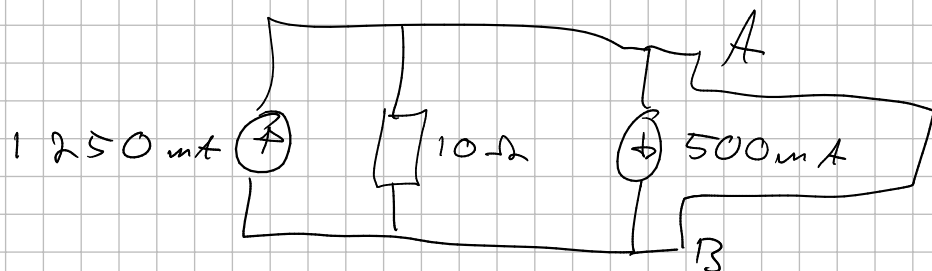


$I_n = 1250mA - 500mA$
 $= 750mA$

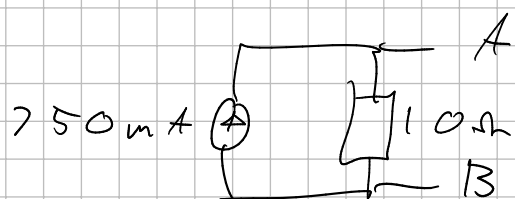

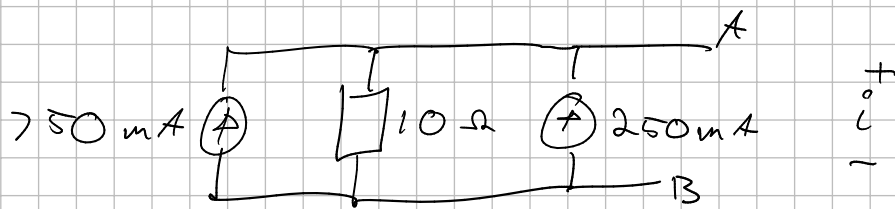


$$J = 0$$

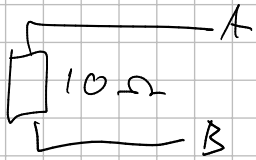



$$R_n = 10 \Omega$$

$$I_n = ?$$

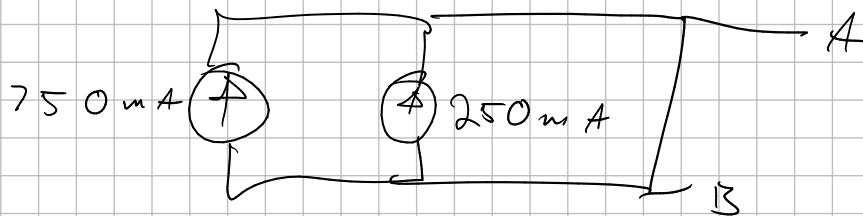

$$I_n = 1000 \text{ mA}$$

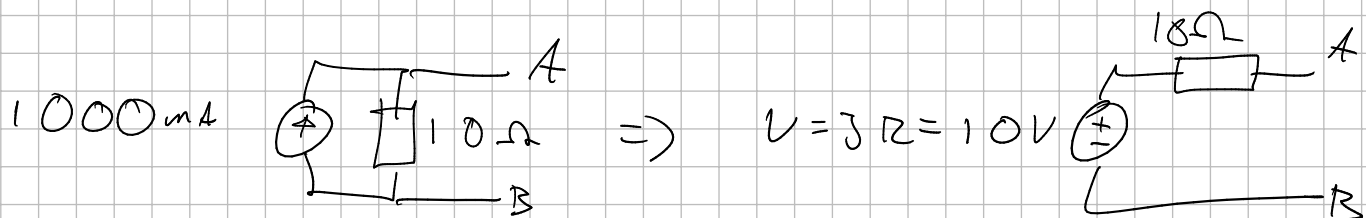


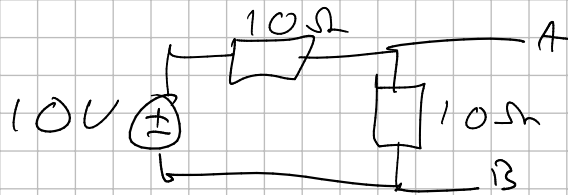

$$U = 0$$




$$R_{th} = \frac{10\Omega \cdot 10\Omega}{10\Omega + 10\Omega} = \frac{100\Omega^2}{20\Omega} = \underline{\underline{5\Omega}}$$

$$U_{th} = ?$$

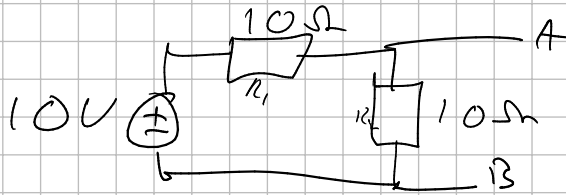




$$U_0 = U_{R_1} + U_{R_2}$$
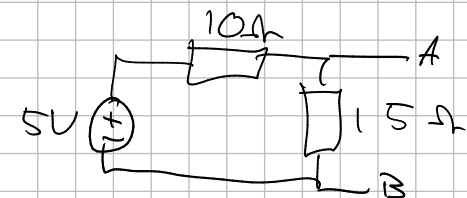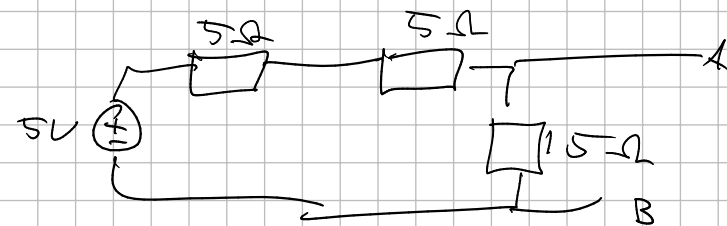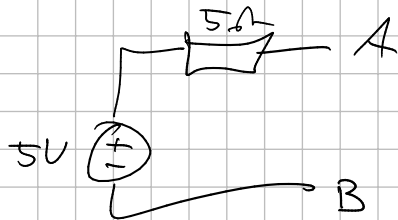
$$U_2 = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10V \cdot \frac{10\Omega}{20\Omega} = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5V$$



$$R_{th} = \frac{10\Omega \cdot 15\Omega}{10\Omega + 15\Omega} = \frac{150\Omega^2}{25\Omega} = 6\Omega$$

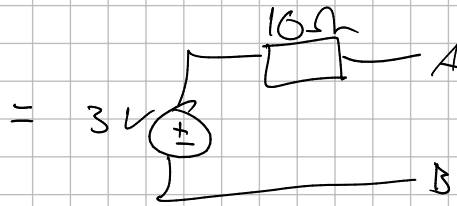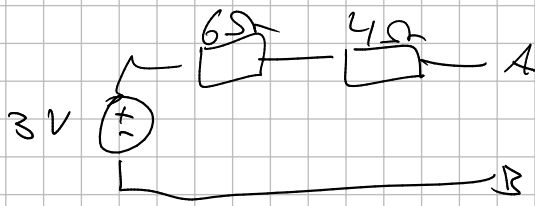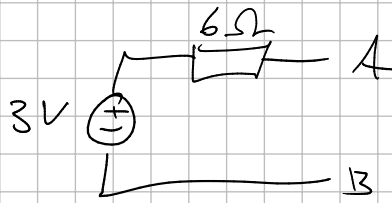
$$U_{th} = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5V \cdot \frac{15\Omega}{25\Omega} = 3V$$




Riktig!

Oppg 5)

$$I = U = 0$$

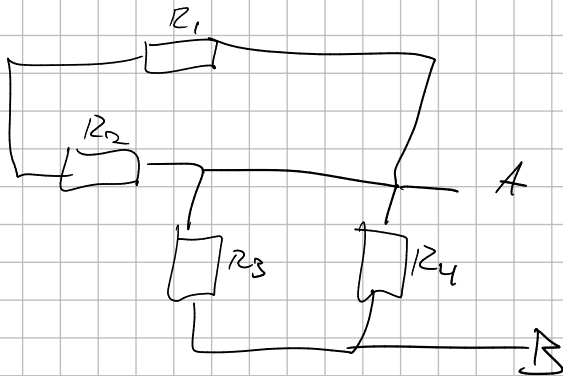


$$R_3 || R_4 = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{4 \Omega \cdot 3 \Omega}{4 \Omega + 3 \Omega} = \frac{12}{7} \Omega$$

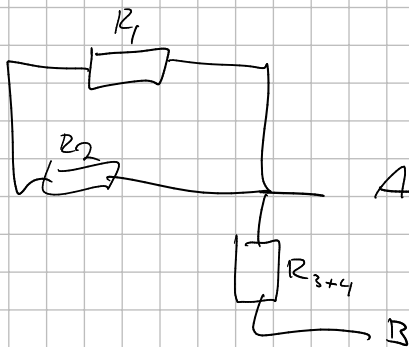


$$R_1 || R_2 = \frac{2 \Omega \cdot 2 \Omega}{2 \Omega + 2 \Omega} = 1 \Omega$$


1/

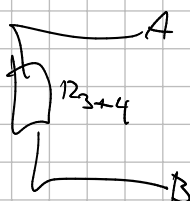







$$R_{th} = \frac{12}{7} \Omega$$

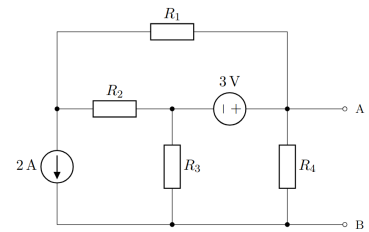Finne Théveninekvivalenten til kretsen under når $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 4 \Omega$ og $R_4 = 3 \Omega$.




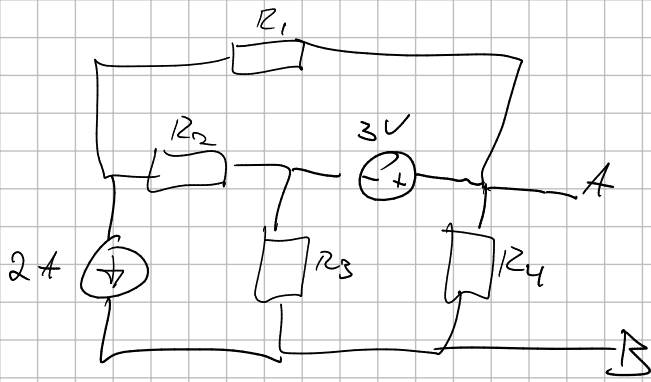


$U = 0$

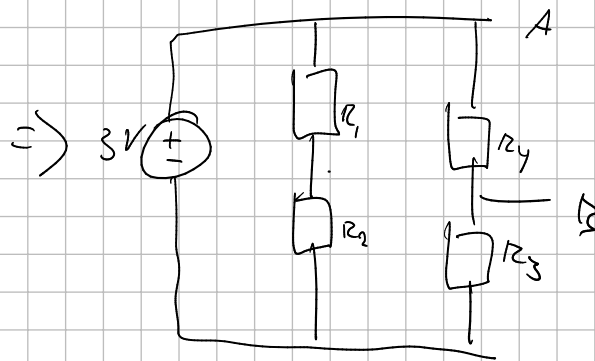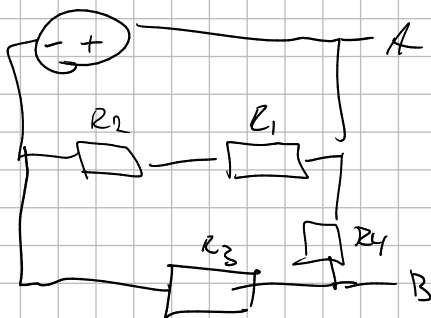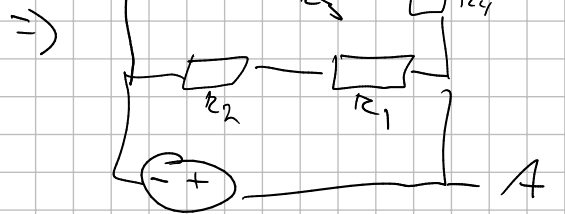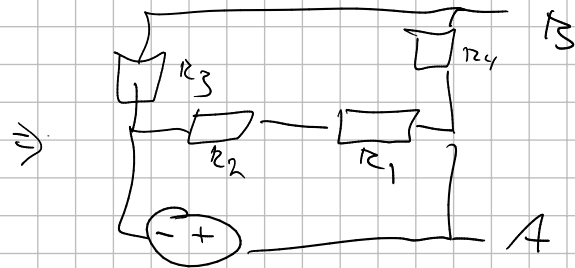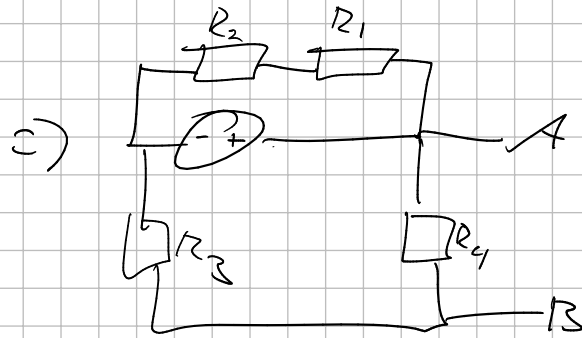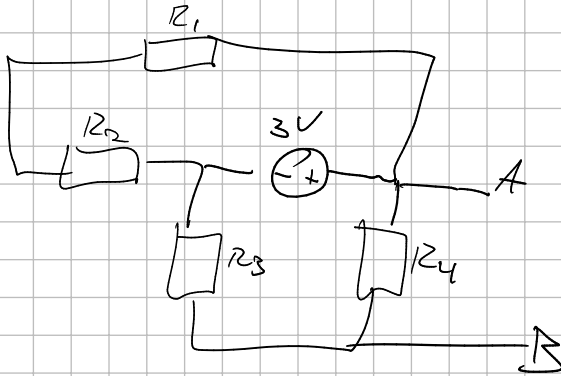


$U = 0$

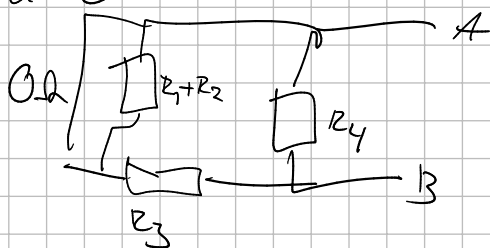

\Rightarrow


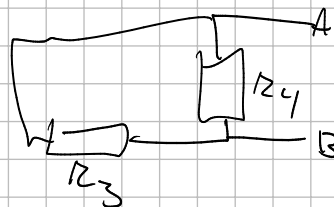

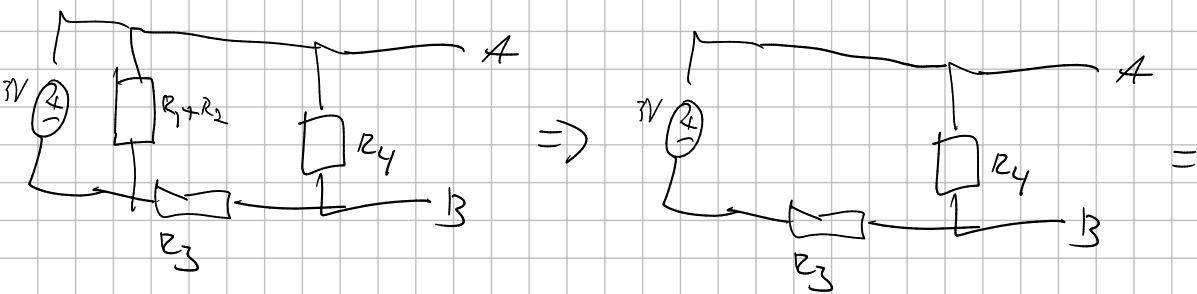
$$R_{th} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{1 \cdot 2}{1 + 2} \Omega$$




$$U = U_{R_4} + U_{R_3}$$
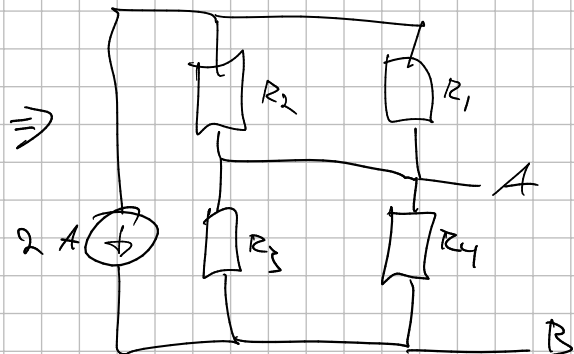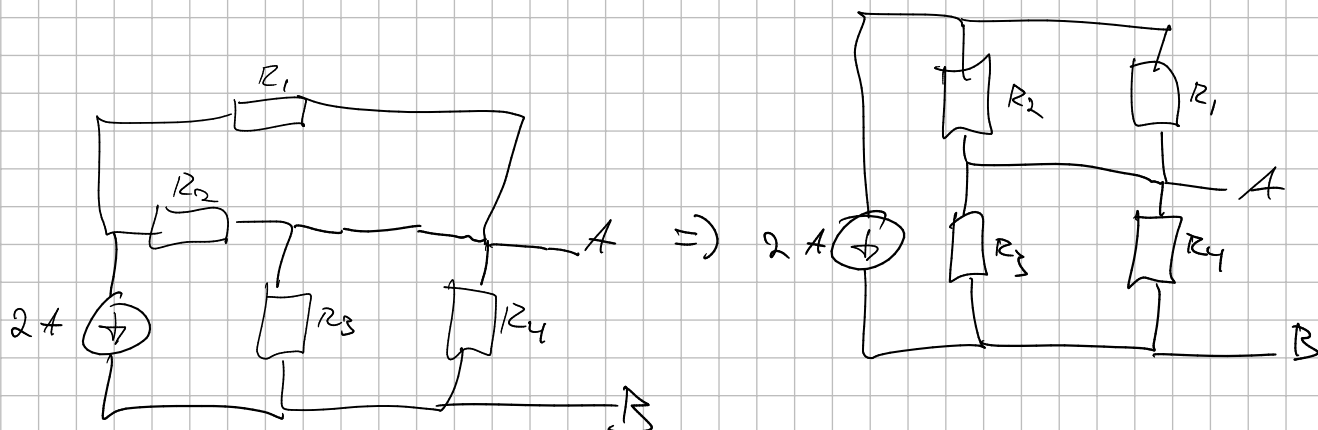
$$U_{R_4} = U \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 3 \text{ V} \cdot \frac{3 \Omega}{7 \Omega} = \frac{9}{7} \text{ V}$$



$$R_2 || R_1 = \frac{R_2 R_1}{R_2 + R_1} = \frac{2 \Omega \cdot 2 \Omega}{4 \Omega} = 1 \Omega$$

$$R_3 || R_4 = \frac{4 \Omega \cdot 3 \Omega}{7 \Omega} = \frac{12}{7} \Omega$$

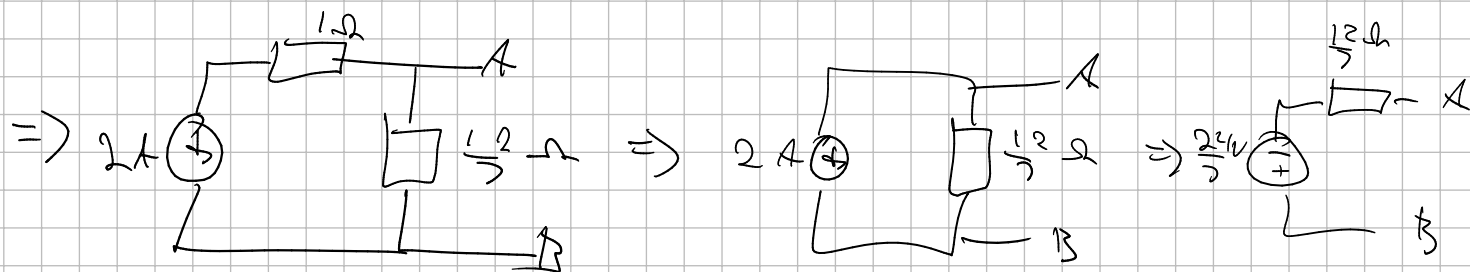

$$U_{th} = \frac{9}{7} - \frac{24}{7} = -\frac{15}{7} \text{ V} \quad R_{th} = \frac{12}{7} \Omega$$

Digitaltechnik

Oppl

a)


x_1	x_2		d_1	d_2	d_3
0	0	1	1	0	0
0	1		1	1	0
1	0		0	0	1
1	1		0	1	0

b)

$$d_1 = \bar{x}_1$$

$$d_2 = x_2$$

$$d_3 = x_1 \bar{x}_2$$

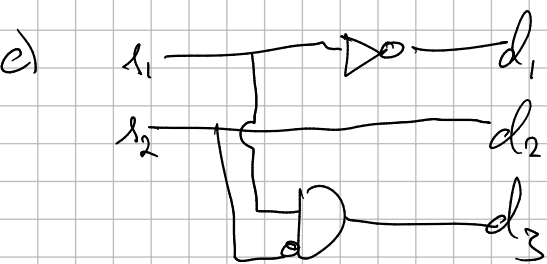

e)

x_1	x_2		d_1	d_2	d_3	t
0	0	1	1	0	0	1
0	1		1	1	0	1
1	0		0	0	1	0
1	1		0	1	0	0

Examen vå 2024

Oppg 1)

a) $\tau = RC$ $T = \tau \ln 3$

$\frac{1}{T} = D$ $D = 299.67 \text{ Hz}$

$\frac{1}{\tau \ln 3} = D$

$\frac{1}{\tau} = D \ln 3$

$\frac{1}{RC} = D \ln 3$


$C = (RD \ln 3)^{-1}$

$C = 3,03 \mu F$

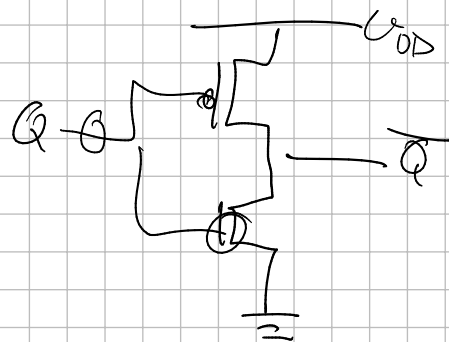b) For å generere en tone må vi vil vi ikke at vår krets skal være koblet mot jord, for da vil vi få en konstant spenning på 0 og ingen tone.





For å få tone må vi derfor ha A_0 høy, da vil kretsen oppføre seg som normal og generere en tone.



Om A_0 hadde vært lav så hadde vi fått lite spenning.



c) Teller fra 0 til og med 7 aka 3 bit $\Rightarrow X = X_2 X_1 X_0$

X_2	X_1	X_0	A_0	A_1	A_2	A_3
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1

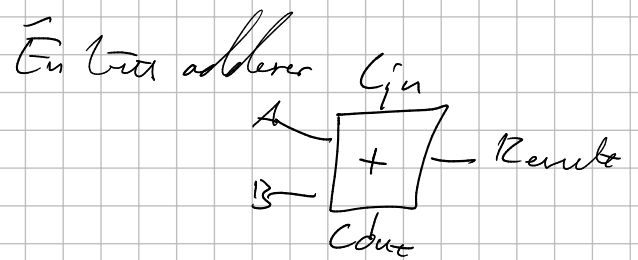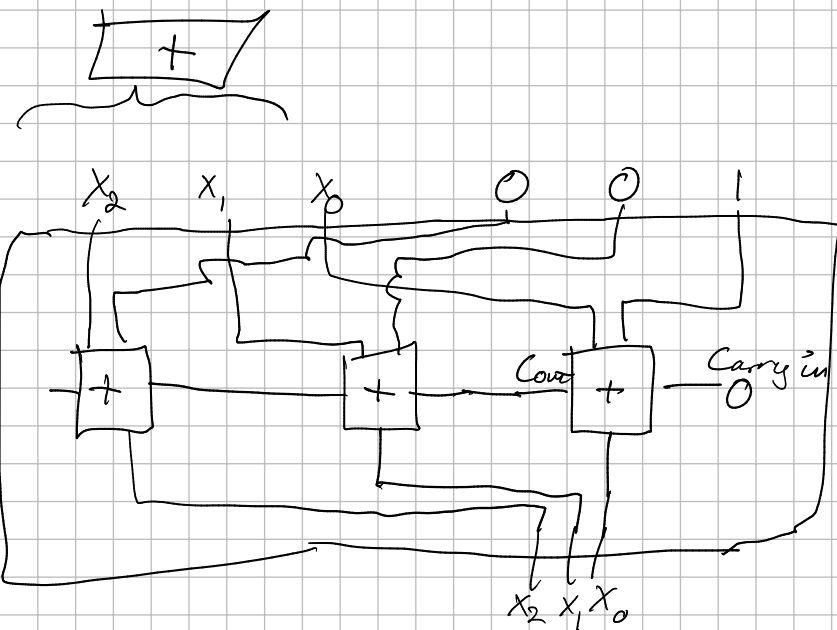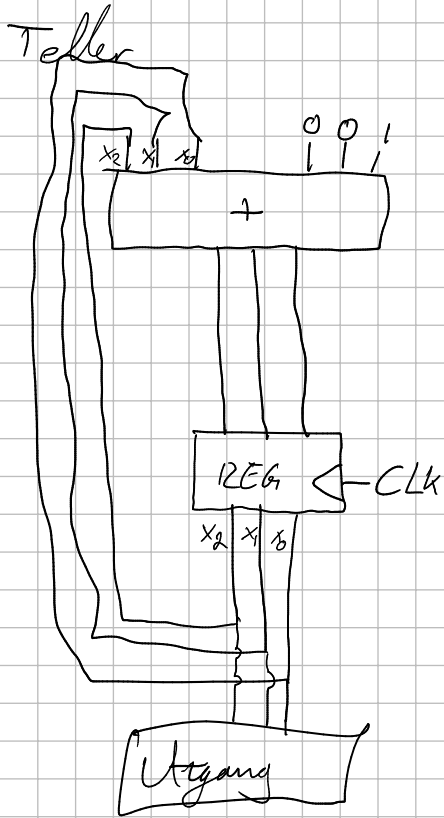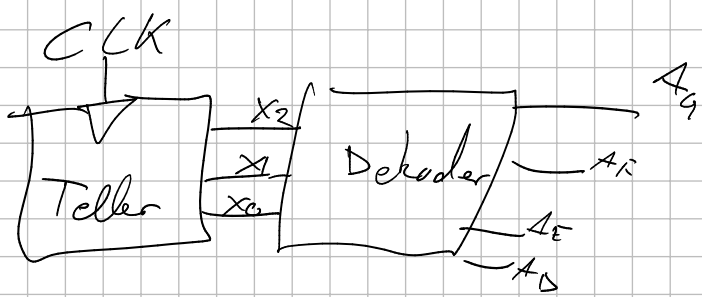

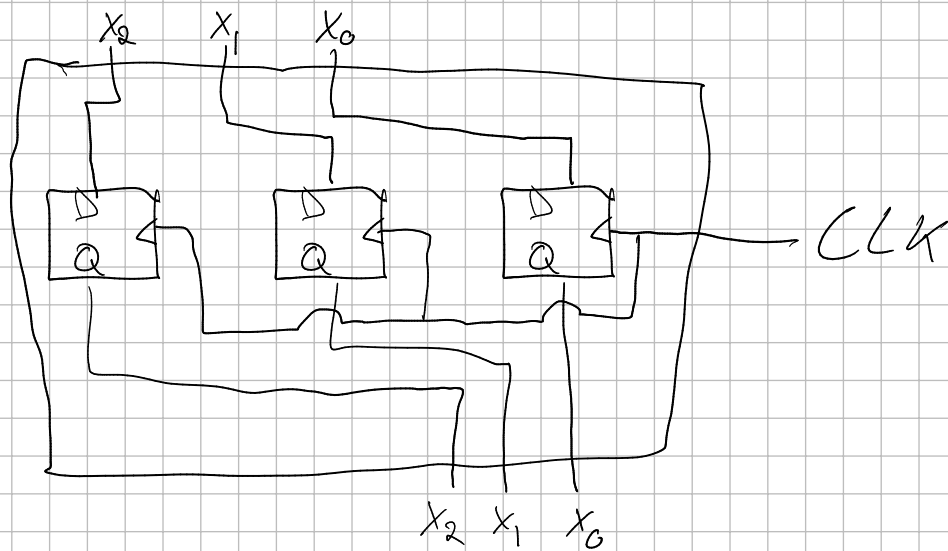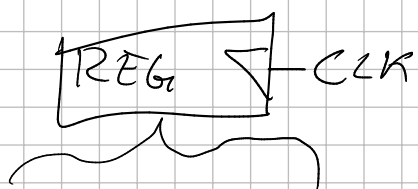

Decoder


X_2	X_1	X_0	A_G	A_F	A_E	A_D
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1

$$A_G = \overline{X_2} \overline{X_1} \overline{X_0} + \overline{X_2} \overline{X_1} X_0 + \overline{X_2} X_1 \overline{X_0} = \overline{X_2} (\overline{X_1} \overline{X_0} + \overline{X_1} X_0 + X_1 \overline{X_0}) = \underline{\overline{X_2} (\overline{X_1} + \overline{X_0})}$$


$$A_F = \underline{\overline{X_2} X_1 X_0}$$

$$A_E = X_2 (\overline{X_1} \overline{X_0} + \overline{X_1} X_0) = \underline{X_2 \overline{X_1}}$$

$$A_D = \underline{X_2 X_1}$$

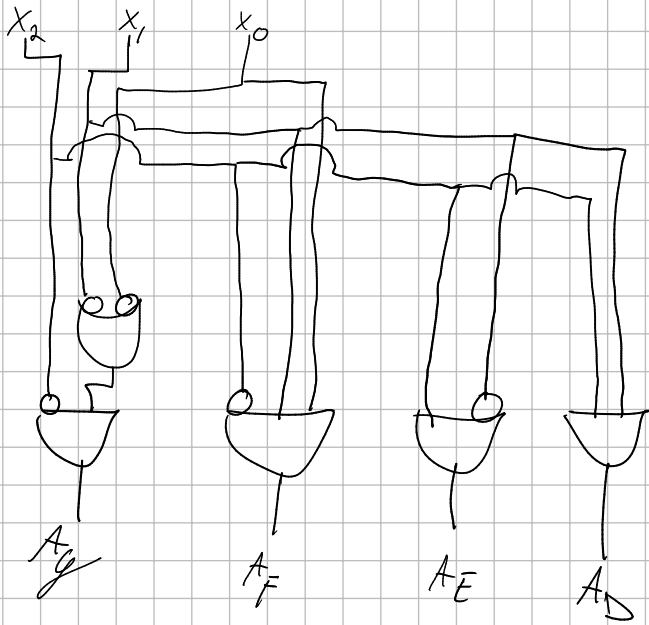


Richtig und

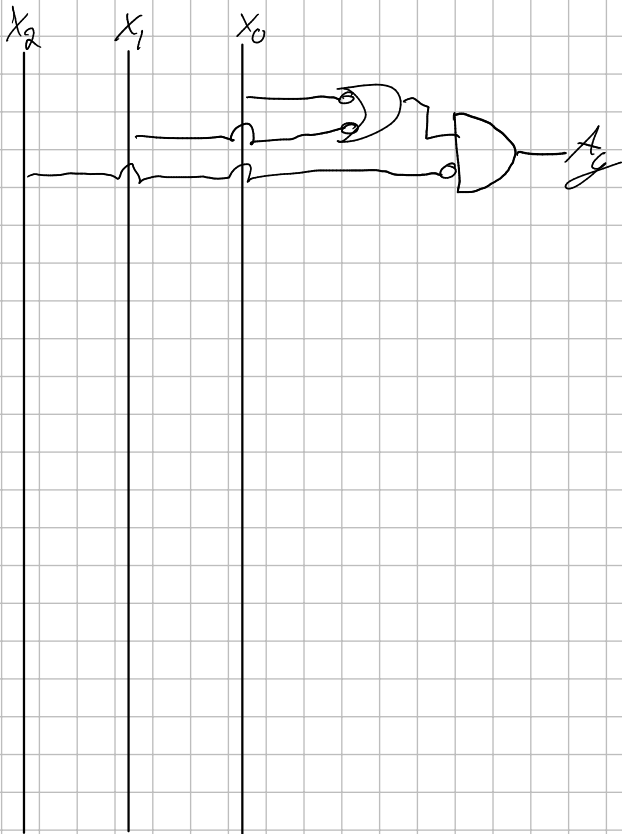

Graf

d) Superposition

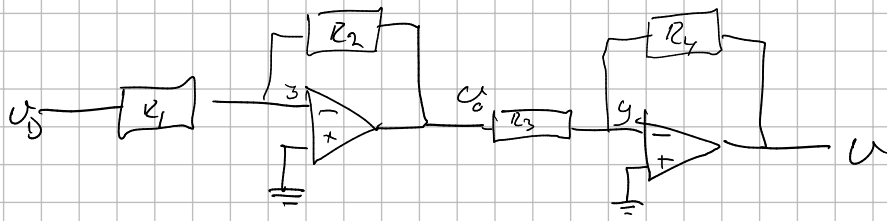

$$\begin{aligned} x_1 - x_0 &= 0 \\ x_1 &= 0 \\ x_0 = y &= 0 \end{aligned}$$

$$i_{R_3} = i_{R_4}$$

$$y = 0$$

$$i_{R_1} = i_{R_2}$$

$$\frac{U_D - y}{R_1} = \frac{y - U}{R_4} \quad | \cdot R_1 = R_4 = R$$

$$\frac{U_D - y}{R_1} = \frac{y - U}{R_2}$$

$$U_0 = -U$$

$$U = -U_0 = -(-U_0)$$

$$\frac{U_D}{R_1} = -\frac{U_0}{R_2} \quad | \cdot R \quad R_1 = R_2 = R$$


$$U = U_D$$

$$U_0 = -U_0$$

Superposition

$$U_0 = -U_D$$

$$U = U_0 + U_E + U_F + U_G$$

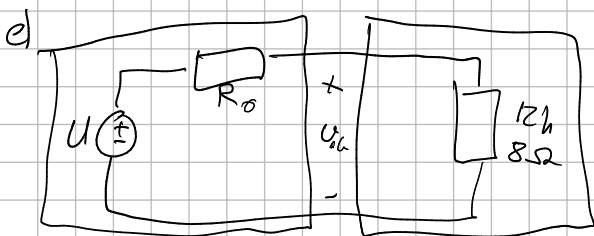

$$U = 5 \text{ V} \quad U_h = 0,5 \text{ V}$$

$$U_h = U \frac{R_h}{R_0 + R_h}$$

$$R_0 + R_h = U \frac{R_h}{U_h}$$



$$R_0 = R_h \left(\frac{U}{U_h} - 1 \right) = \underline{\underline{72 \Omega}}$$

A)



$$u_i - u_x = 0$$

B)

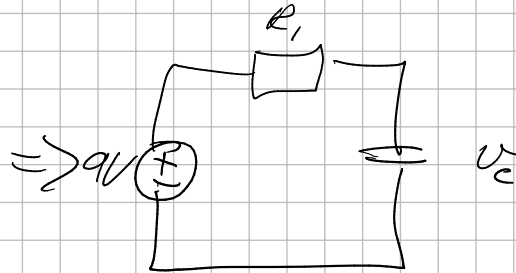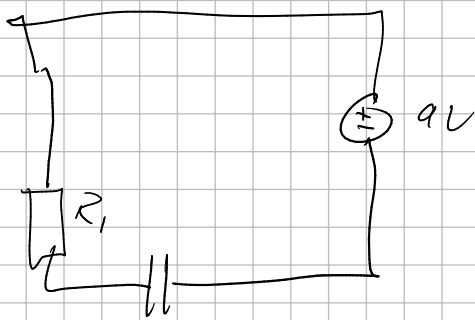

$$u = u_C + RC \frac{d}{dt} u_C \quad \tau = RC$$

$$u(t) = 9 - 9 e^{-\frac{1}{RC} t} = 9(1 - e^{-\frac{1}{RC} t})$$

$$u(30) = 2$$

$$9(1 - e^{-\frac{30}{RC}}) = 2$$

$$1 - e^{-\frac{30}{RC}} = \frac{2}{9}$$

$$-e^{-\frac{30}{RC}} = \frac{2}{9} - 1 = -\frac{7}{9}$$

$$e^{-\frac{30}{RC}} = \frac{7}{9}$$

$$-\frac{30}{RC} = \ln(7) - \ln(9)$$

$$R_1 = -\frac{30}{C(\ln(7) - \ln(9))}$$

$$R_1 = 1,2 \text{ M}\Omega$$

$$b) \quad P = U_3 = \frac{U^2}{R} = 5$$

$$R_2 = \frac{U^2}{5} = \frac{81}{5} = 16,2 \, \Omega$$

Examen l'été 2023

Oppløp

a)

$C \leq K$	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	1
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0
4	1	0	0	1
5	1	1	0	0
6	0	1	1	0
7	1	0	1	1
8	0	1	0	1
9	1	0	1	0
10	1	1	0	1
11	1	1	1	0
12	1	1	1	1
13	0	1	1	1
14	0	0	1	1
15	0	0	0	1

Bare

b) $T > 30 \text{ ns}$

$$\frac{1}{T} > \frac{1}{30 \text{ ns}}$$


$$F > 33.3 \cdot 10^6 \text{ Hz}$$

c) $Z_1(Q_0, Q_1, Q_2, Q_3) = ?$


Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Z_1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$Z_1 = Q_1 Q_2 Q_3 + Q_0 Q_2 Q_3 + Q_0 Q_1 Q_3 + Q_0 Q_1 Q_2 + Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$$
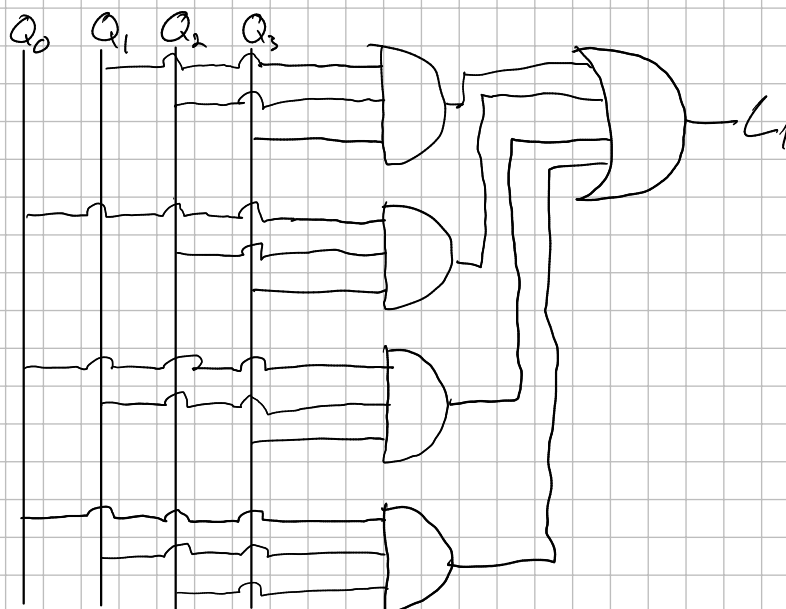
$$= \underline{\underline{Q_1 Q_2 Q_3 + Q_0 Q_2 Q_3 + Q_0 Q_1 Q_3 + Q_0 Q_1 Q_2}}$$



d)

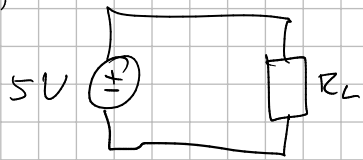


$$P = U I = \frac{U^2}{R} = 12,5 \text{ W}$$


$$R_L = \frac{25}{12,5} = \underline{\underline{2 \Omega}}$$

e)

Decker

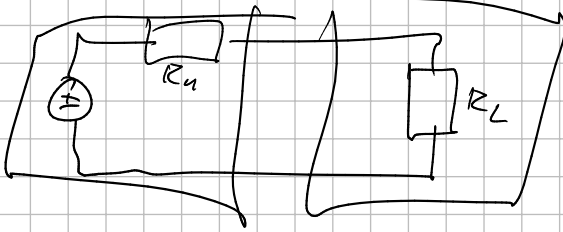

f)

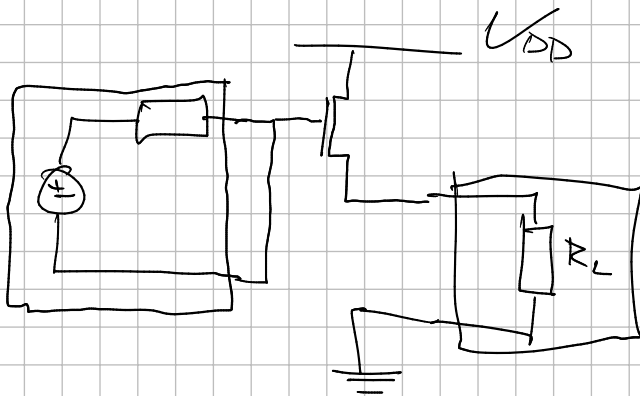

Opfg 2)

a)

$$U_0 = 5 \text{ V} \quad R_0 = 0,1 \Omega \quad R_K = 0,1 \Omega \quad R_L = 2 \Omega$$

A:

$$U_0 = 0$$


B:

$$U_0 = U_0 \frac{R_K}{R_0 + R_K} = 2,5 \text{ V}$$

C:

$$U_0 = U_0 \frac{R_L}{R_0 + R_L} = 4,76 \text{ V}$$

6)

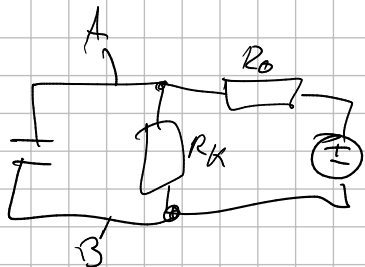

\Rightarrow

$$R_{th} = \frac{R_K R_0}{R_K + R_0} = \frac{0,1 \cdot 0,1}{0,2} = \frac{0,01}{0,2} = 0,05 \Omega$$

$$U_{th} = U \frac{R_K}{R_K + R_0} = 5 \frac{0,1}{0,2} = 2,5 V$$

$$U(t) = \frac{5}{2} - (0 - \frac{5}{2}) e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$= \frac{5}{2} + \frac{5}{2} e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$U(T_K) \geq 4$$

$$\frac{5}{2} + \frac{5}{2} e^{-\frac{1}{RC} T_K} \geq 4$$

$$\frac{5}{2} e^{-\frac{1}{RC} T_K} \geq 4 - \frac{5}{2} = \frac{8}{2} - \frac{5}{2} = \frac{3}{2}$$

$$e^{-\frac{1}{RC} T_K} \geq \frac{3}{5}$$

$$-\frac{1}{RC} T_K \geq \ln\left(\frac{3}{5}\right)$$



$$C \geq -\frac{T_K}{R \ln\left(\frac{3}{5}\right)}$$

$$\underline{C \geq 391 \mu F}$$

$$\Delta P = U I \text{ Bitchows}$$



Oppgave 3

a) $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1000$

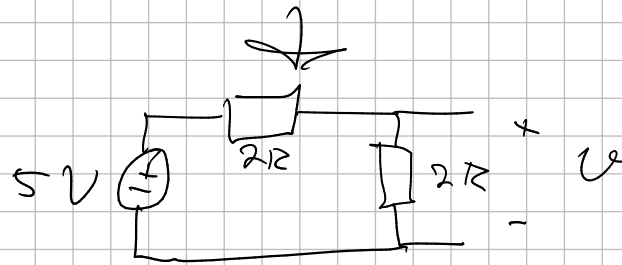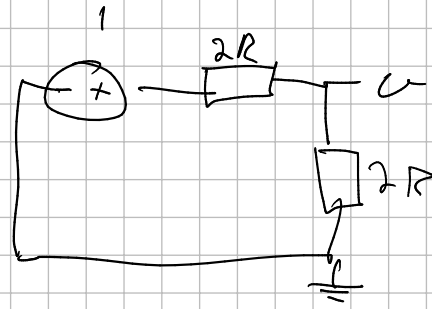

$$u = 11 \frac{2R}{2R + 2R} = \frac{1}{2} 11 = \underline{\underline{3.5V}}$$

g) $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1111$ $R_0 = R?$

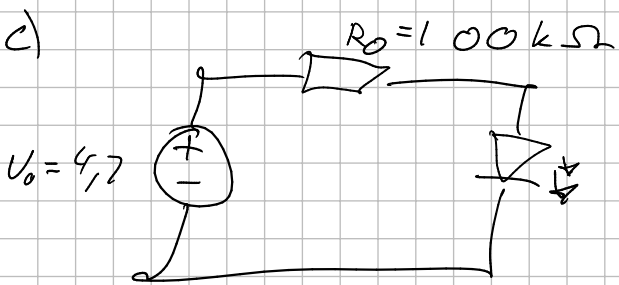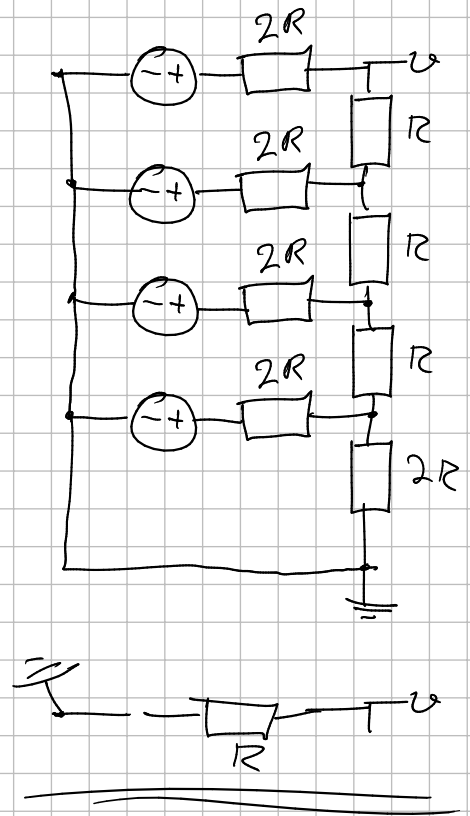

$$U_0 = U_{R_0} + U_D$$


$$U_D = U_0 - U_{R_0}$$

$$U_D = U_0 - R_0 i$$

$$U_D = 4,7 - 100k\Omega \cdot 0,045mA$$

$$U_D = \underline{\underline{0,20V}}$$

d) BUFFERSTÜCK

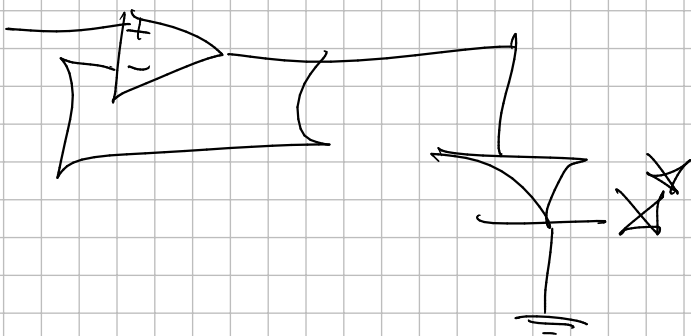

Öppning 1

a) $P = 10\text{ W}$ $R = 1000\ \Omega$

$$P = UI \quad I = \frac{U}{R}$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$


$$PR = U^2$$

$$U = \sqrt{PR}$$

$U = 100\text{ V}$ U praktiskt ✓

- b)
1. I₀ I_{max}
 2. U_{max}
 3. U_{max}
 4. U_{max}
 5. U_{max}
 6. I_{max}

c)

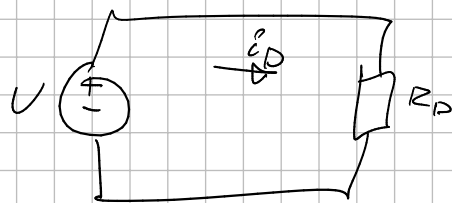

$$R_D = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \dots \right)^{-1} = \left(\frac{10}{R} \right)^{-1} = \frac{R}{10}$$

$$I = \frac{U}{R} = \underline{\underline{1\text{ A}}}$$

d) $R_A = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \dots \right)^{-1} = \left(\frac{1}{R} \right)^{-1} = \frac{R}{11}$

$$R_D = \frac{R}{10} \quad R_E = \frac{R}{11}$$




$$R_{AD} = \frac{R}{31} \quad R_{DE} = \frac{R}{21} \quad R_B = \frac{R}{6}$$

$$R_T = \left(\frac{1}{R_{AD}} + \frac{1}{R_{DE}} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_E} \right)^{-1} = \left(\frac{31}{R} + \frac{21}{R} + \frac{6}{R} + \frac{11}{R} \right)^{-1} = \frac{R}{69} = \underline{\underline{\frac{1000}{69}}}$$

$$I = \frac{U}{R} = 6,9\text{ A}$$


e)
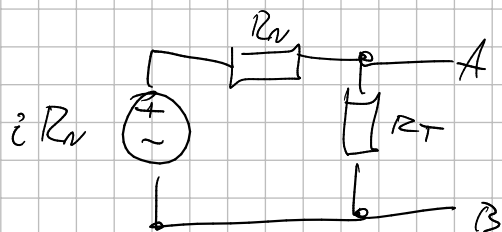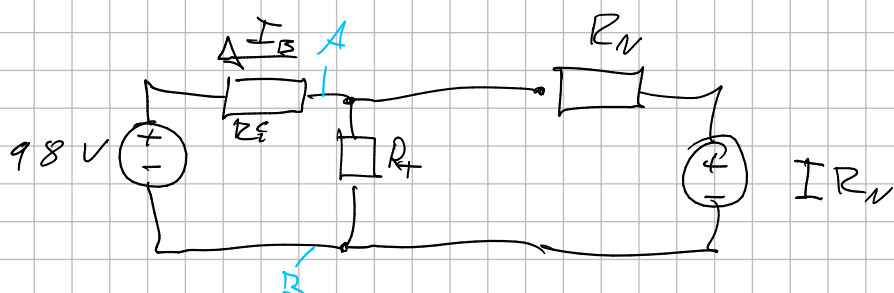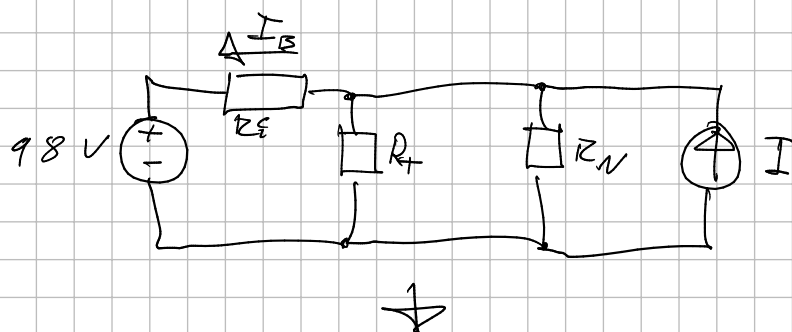
$$R_i = 1 \Omega \quad R_T = \frac{1000}{69} \Omega \quad R_N = 100 \Omega$$




$$R_{th} = \frac{R_N R_T}{R_N + R_T}$$
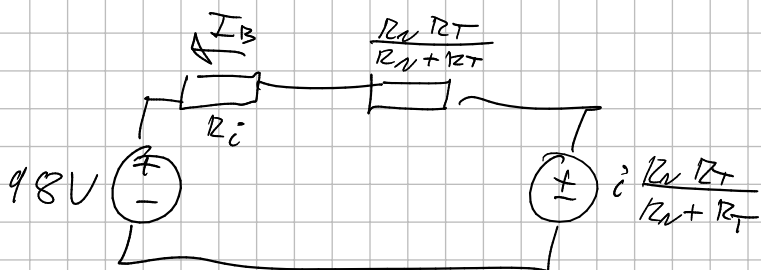
$$U_{RT} = i R_N \frac{R_T}{R_N + R_T} = i \frac{R_N R_T}{R_N + R_T}$$



$$R_{Tot} = R_i + \frac{R_N R_T}{R_N + R_T}$$
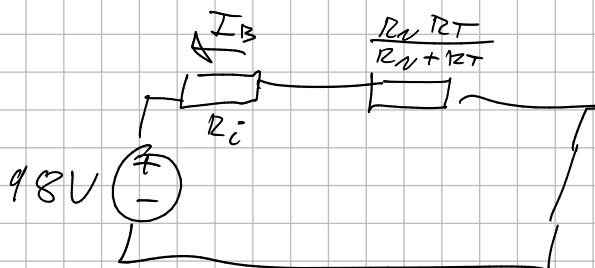
$$i_0 = \frac{U}{R} = \frac{98}{R_i + \frac{R_N R_T}{R_N + R_T}}$$



$$i_0 = \frac{U}{R} = \frac{\frac{R_V R_T}{R_V + R_T}}{R_i + \frac{R_V R_T}{R_V + R_T}}$$


$$I_B = \frac{\frac{R_V R_T}{R_V + R_T}}{R_i + \frac{R_V R_T}{R_V + R_T}} - \frac{9.8}{R_i + \frac{R_V R_T}{R_V + R_T}}$$

$$R_k = \frac{R_V R_T}{R_V + R_T} =$$


$$I_B = \frac{i R_k}{R_i + R_k} - \frac{9.8}{R_i + R_k} = \frac{i R_k - 9.8}{R_i + R_k}$$

$$i R_k - 9.8 = I_B (R_i + R_k) \quad I = 1 \text{ A}$$
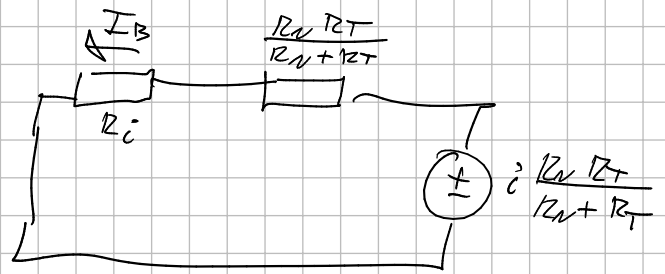
$$\varepsilon = \frac{I_B (R_i + R_k) + 9.8}{R_k} = 8.821 \text{ A}$$



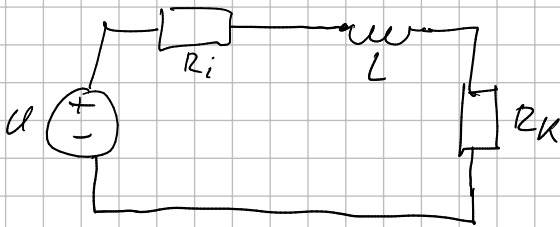A) $R_i = 1 \Omega$ $U = 100 \text{ V}$ $R_0 = \frac{R}{10} = 100 \Omega$ $R_k = 1 \Omega$



$$U(t) = L \frac{d}{dt} i(t)$$

$$U = U_{R_i} + L \frac{d}{dt} i + U_{R_k}$$

$$= L \frac{d}{dt} i + i R_i + i R_k$$

$$= L \frac{d}{dt} i + i (R_i + R_k)$$

$$\frac{d}{dt} i + \frac{(R_i + R_k)}{L} i = \frac{U}{L} \quad R_i + R_k = 2 \Omega$$

$$\frac{d}{dt} i + \frac{2}{L} i = \frac{U}{L} \quad | \cdot e^{\frac{2}{L} t}$$

$$\frac{d}{dt} (i e^{\frac{2}{L} t}) = \frac{U}{L} e^{\frac{2}{L} t} \quad | \int dt$$

$$i e^{\frac{2}{L} t} = \frac{U}{L} \cdot \frac{L}{2} \cdot e^{\frac{2}{L} t} + C$$

$$C e^{\frac{2}{L}t} = \frac{1}{2}u e^{\frac{2}{L}t} + C \quad | \cdot e^{-\frac{2}{L}t}$$

$$i(t) = \frac{1}{2}u + C e^{-\frac{2}{L}t}$$

$$i(0) = 0$$

$$C + \frac{1}{2}u = 0$$

$$C = -\frac{1}{2}u$$

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{1}{2}u - \frac{1}{2}u e^{-\frac{2}{L}t} \\ &= \frac{1}{2}u(1 - e^{-\frac{2}{L}t}) \end{aligned}$$

$$i(0,0.1) < 1 \text{ A}$$

$$\frac{1}{2}u(1 - e^{-\frac{2}{L}t}) < 1$$

$$1 - e^{-\frac{2}{L}t} < \frac{2}{u}$$

$$-e^{-\frac{2}{L}t} < \frac{2}{u} - 1$$

$$e^{-\frac{2}{L}t} > 1 - \frac{2}{u}$$

$$-\frac{2}{L}t > \ln\left(1 - \frac{2}{u}\right)$$

$$L < -\frac{2t}{\ln\left(1 - \frac{2}{u}\right)}$$


$$\underline{L < 0,99 \text{ H}}$$

↗


Feld wird


Opfrage 2

a)

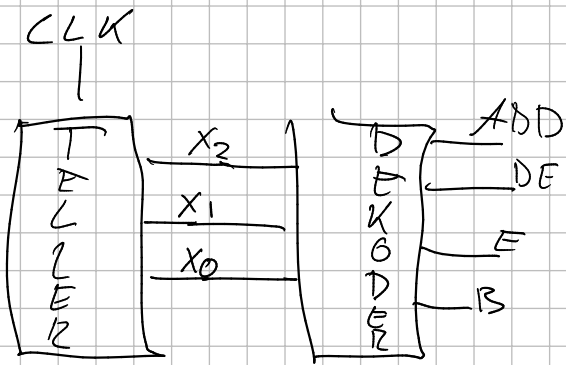

Teller

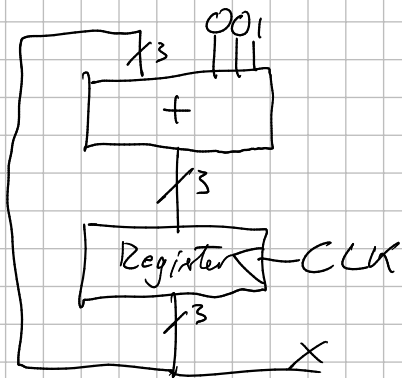

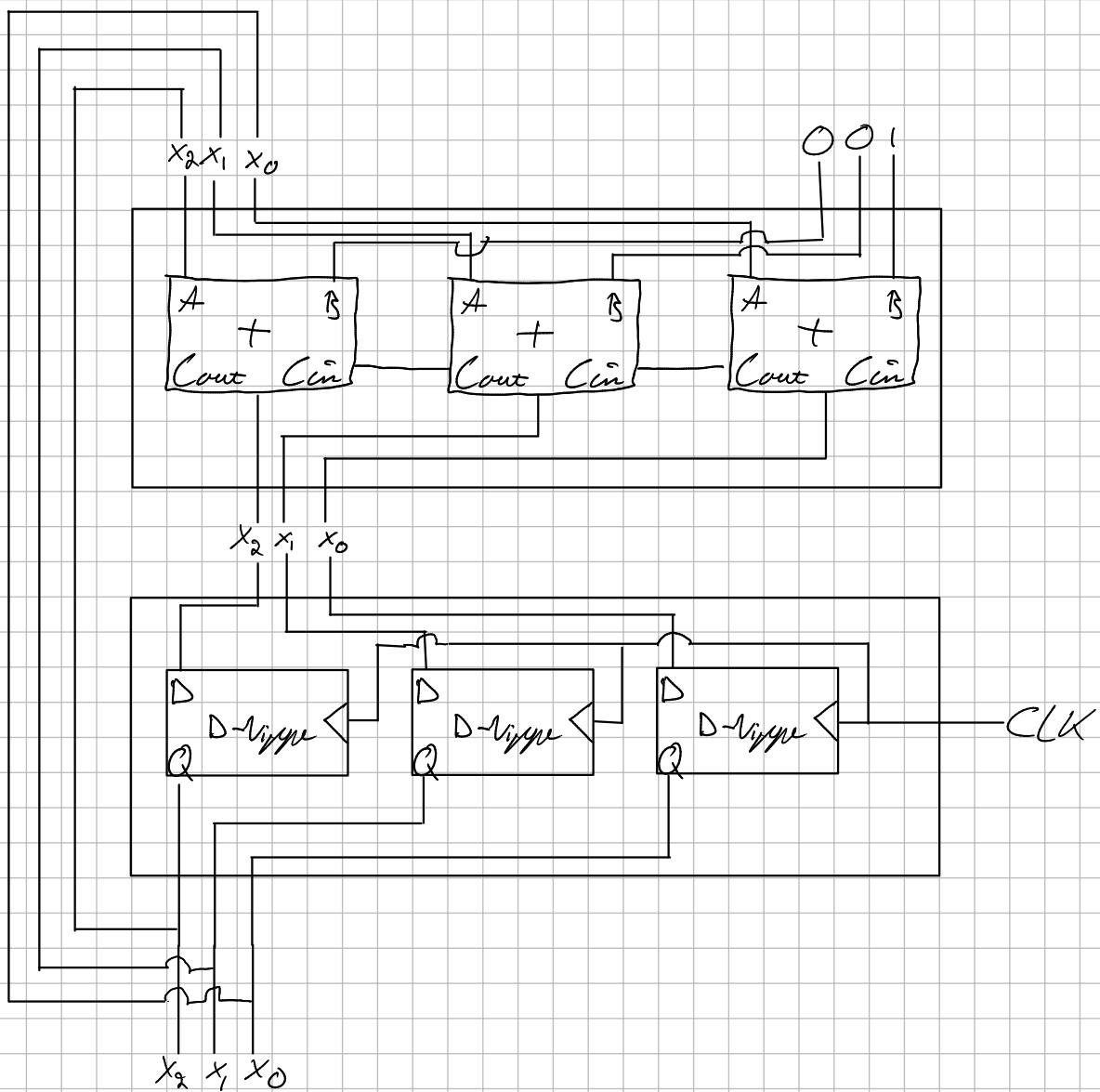

Decoder


x_2	x_1	x_0	ADD	DE	E	B
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1

$$\begin{aligned}
 ADD &= \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0} + x_2 \overline{x_1} \overline{x_0} + x_2 x_1 \overline{x_0} \\
 &= \overline{x_0} (\overline{x_2} \overline{x_1} + x_2 \overline{x_1} + x_2 x_1) \\
 &= \underline{\overline{x_0} (\overline{x_2} \overline{x_1} + x_2)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 DE &= \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 + x_2 \overline{x_1} \overline{x_0} + x_2 x_1 \overline{x_0} \\
 &= \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 + \overline{x_0} (x_2 \overline{x_1} + x_2 x_1) \\
 &= \underline{\overline{x_2} \overline{x_1} x_0 + x_2 \overline{x_0}}
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 E &= \overline{x_2} x_1 \overline{x_0} + x_2 \overline{x_1} \overline{x_0} + x_2 x_1 \overline{x_0} \\
 &= \overline{x_0} (\overline{x_2} x_1 + x_2 \overline{x_1} + x_2 x_1) \\
 &= \overline{x_0} (x_2 + x_1)
 \end{aligned}$$

$$B = x_0 + \overline{x_0}$$

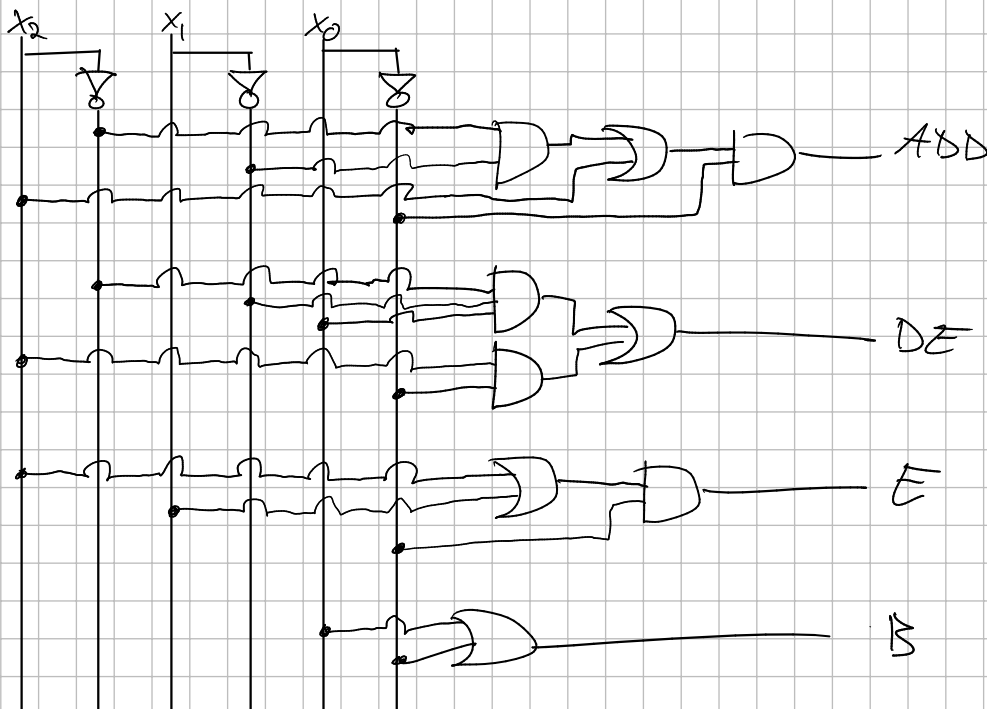

Öppgave 3

a)

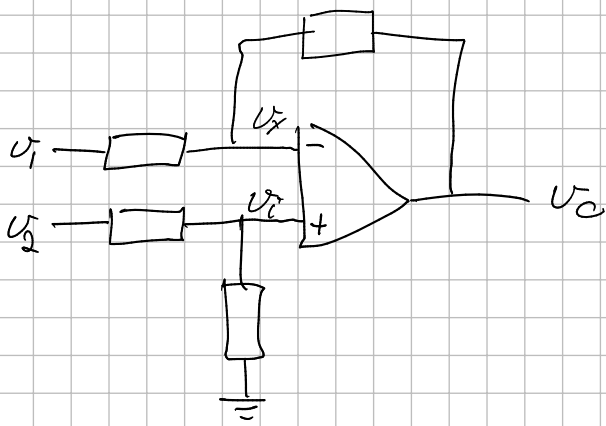

$$U_i - U_x = 0$$

$$U_i = U_x$$

$$\frac{U_2 - U_i}{R} = \frac{U_i - 0}{R}$$

$$\frac{U_1 - U_x}{R} = \frac{U_x - U_0}{R}$$

$$U_2 - U_i = U_i$$

$$U_1 - U_x = U_x - U_0$$

$$U_2 = 2U_i$$

$$U_1 - 2U_x = -U_0$$

$$U_i = \frac{1}{2} U_2$$

$$U_1 - 2 \cdot \frac{1}{2} U_x = -U_0$$


$$U_1 - U_x = -U_0$$

$$\underline{U_0 = U_x - U_1}$$

Eksemen høst 22

a) Utan den vi må all spenningsfallet være på dioden, noe som medfører man dropet som den kanskje ikke tarler

b)

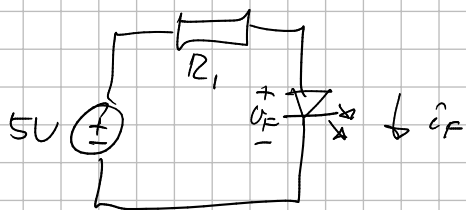

$$U = U_{R_1} + U_F$$


$$U = i R_1 + U_F$$

$$i R_1 = U - U_F$$

$$R_1 = \frac{U - U_F}{i}$$

$$\underline{R_1 = 125 \Omega}$$

c)

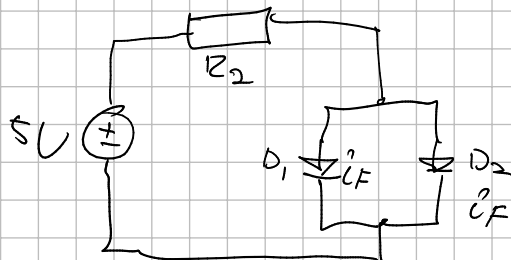

$$U = U_{R_2} + U_F$$

$$U = 2 i_F R_2 + U_F$$

$$2 i_F R_2 = U - U_F$$


$$R_2 = \frac{U - U_F}{2 i_F}$$

$$\underline{R_2 = 625 \Omega}$$


d) Gul vil lyse vartere di den lyser sterkere med lavere spenning

Opgave 2

N divider generators

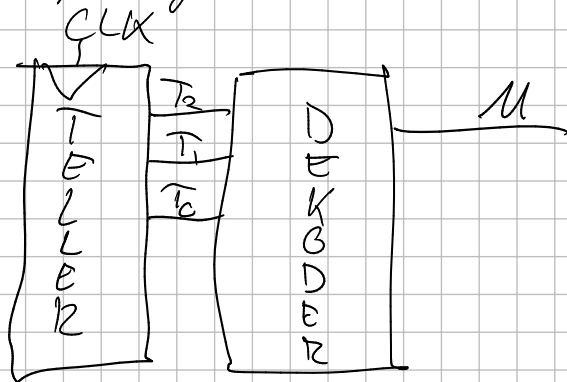

Opgave 3

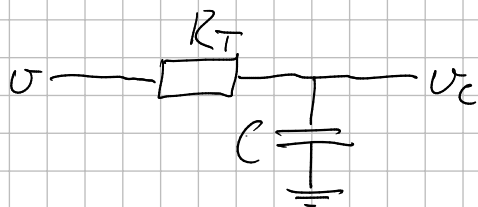

$$U = U_{R_T} + U_C \quad i(t) = C \frac{d}{dt} U_C(t)$$

$$U = R C \frac{d}{dt} U_C + U_C$$

$$\frac{d}{dt} U_C + \frac{1}{RC} U_C = \frac{U}{RC} \quad \frac{1}{RC} = \lambda$$

$$\frac{d}{dt} U_C + \lambda U_C = \lambda U$$

$$\frac{d}{dt} (U_C e^{\lambda t}) = \lambda U e^{\lambda t} \quad | \cdot \int dt$$

$$U_C e^{\lambda t} = \frac{1}{\lambda} \lambda U e^{\lambda t} + C$$

$$U_C = U + C e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$U_C(0) = 0$$

$$U + C = 0$$

$$C = -U$$

$$U_C(t) = U(1 - e^{-\frac{1}{RC} t})$$

$$U = 5 \quad T = 0,1 \quad C = 100 \mu F$$

$$U_C(T) = 4$$

$$U(1 - e^{-\frac{1}{RC}T}) = 4$$

$$1 - e^{-\frac{1}{RC}T} = \frac{4}{U}$$

$$-e^{-\frac{1}{RC}T} = \frac{4}{U} - 1$$

$$e^{-\frac{1}{RC}T} = 1 - \frac{4}{U}$$

$$-\frac{1}{RC}T = \ln\left(1 - \frac{4}{U}\right)$$


$$R = -\frac{T}{C \ln\left(1 - \frac{4}{U}\right)}$$

$$\underline{\underline{R = 0,6 \text{ M}\Omega}}$$

b) Strømmen som lades opp kondensatoren vil være annerledes enn det som ble beregnet når vi lader opp flere seg annerledes

c) Fordi det ikke går strøm gjennom en OP-AMP

d)



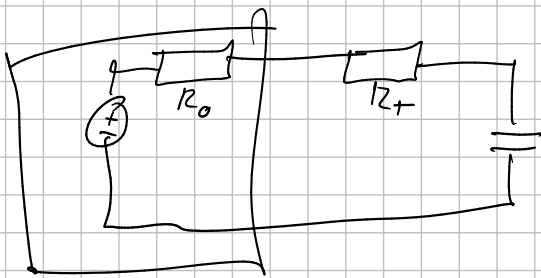


$$R_0 = R_4(0,2) - R_T(0,1)$$

$$\underline{\underline{R_0 = 124 \text{ k}\Omega}} \quad \text{Sjekk} \quad \checkmark$$

Aufgabe 21

a)

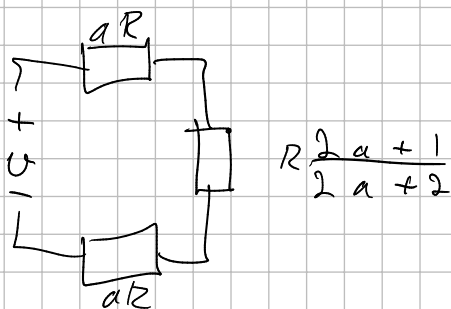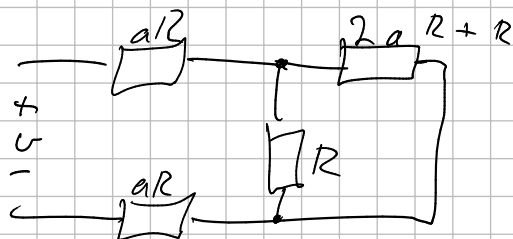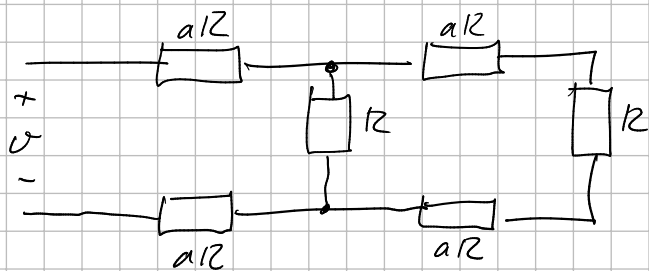

$$\frac{(R(2a+1)) \cdot R}{(2aR + R) + (R)} = \frac{R^2(2a+1)}{2aR + 2R} = \frac{R(2a+1)}{2a+2}$$

$$R_T = 2aR + R \frac{2a+1}{2a+2} = R \left(2a + \frac{2a+1}{2a+2} \right) = R \left(\frac{2a(2a+2) + 2a+1}{2a+2} \right)$$

$$= R \left(\frac{4a^2 + 4a + 2a + 1}{2a+2} \right) = R \left(\frac{4a^2 + 6a + 1}{2a+2} \right)$$

$$P = UI \quad I = \frac{U}{R_T}$$

$$P = \frac{U^2}{R_T} = U^2 \cdot \left(R \frac{4a^2 + 6a + 1}{2(a+1)} \right)^{-1} = \frac{U^2}{R} \cdot \frac{2(a+1)}{4a^2 + 6a + 1}$$

b) Da keine Ladungen vom negativ über $A_{\text{rot}} = 0$, somit ist keine Ladung

Examen vår 22

Öppg 1)




a) $R_L = 4 \Omega$ $u = 12 V$

$$P = UI \quad I = \frac{U}{R}$$

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{144}{4} = \underline{\underline{36 W}}$$

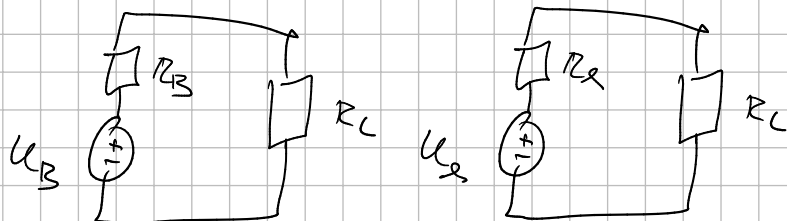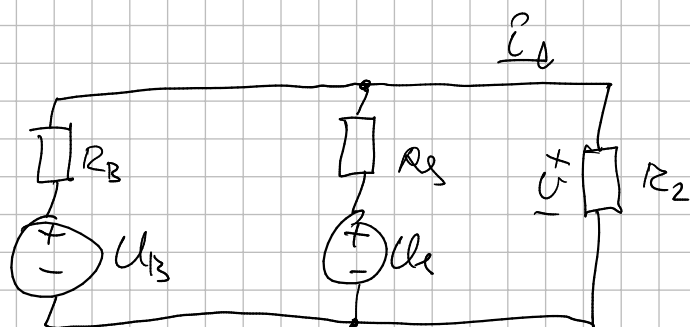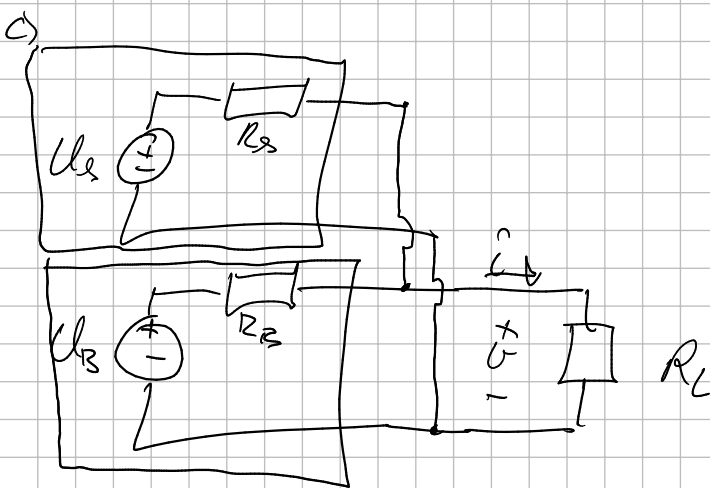b) $R_T = \left(\frac{10}{4 \Omega} \right)^{-1} = \frac{4}{10} \Omega$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{\frac{4}{10} \Omega} = \frac{120}{4 \Omega} = 30 A$$



$$I = \frac{U_1}{R_1 + R_L} + \frac{U_2}{R_2 + R_L}$$

$$U_1 = 11 V \quad R_1 = 0,5 \Omega$$


$$U_2 = 10 V \quad R_2 = 1 \Omega$$

$$I = 4,44 A$$

d) Fordi isoleringen udløser mer strøm enn batteriet, så lader batteriet

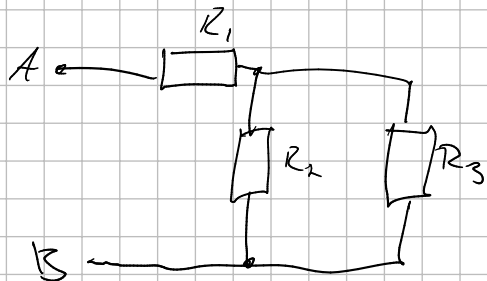e) $R_{A3} = 4\Omega$ $R_1 = 2\Omega$ $R_2 = 3\Omega$ $R_3 = 6\Omega$


$$\frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = \frac{18}{9} \Omega = 2\Omega$$



f) $E = \frac{1}{2} C U^2$??

g) $U_0 = 1.2V$

$$U_0 = U_C + U_{RL}$$

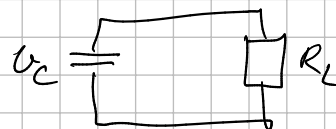

$$U_0 = U_C + R_L C \frac{d}{dt} U_C(t)$$

$$\frac{d}{dt} U_C + \frac{1}{RC} U_C = \frac{1}{RC} U_0 \quad \lambda = \frac{1}{RC}$$

$$\frac{d}{dt} U_C + \lambda U_C = \lambda U_0$$

$$\frac{d}{dt} (U_C e^{\lambda t}) = \lambda U_0 e^{\lambda t} \quad || \int dt$$

$$U_C e^{\lambda t} = U_0 e^{\lambda t} + C$$

$$U_C(t) = U_0 + C e^{-\frac{1}{RC} t} \quad U_0 = 0?$$

$$U_C(t) = C e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$U_C(0) = 1.2V$$

$$C = 1.2$$

$$U_C(t) = 1.2 e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$u_i(T) = 10V$$

$$12 e^{-\frac{1}{RC}T} = 10$$

$$e^{-\frac{1}{RC}T} = \frac{10}{12}$$

$$-\frac{1}{RC}T = \ln\left(\frac{10}{12}\right)$$

$$T = -RC \ln\left(\frac{10}{12}\right)$$

$$\underline{T = 1458 \mu s}$$

b) $u(t) = A \cos(2\pi f t)$

$$i = 50 A \quad A = 325 V \quad f = 50 Hz$$

$$P = UI$$

$$= i \int_0^T A \cos(2\pi f t) dt = i \left[\frac{A}{2\pi f} \sin(2\pi f t) \right]_0^T = i \frac{A}{2\pi f} \sin(2\pi f T)$$

Fuck deg

$$P = UI \quad U = 12 \quad I = 50 \quad P = 50 \cdot 12 = \underline{600 W}$$

Cy 2)

a) N: 0 to 2310, Trenger 5-bit (32 mulige tall)

M: 0 to 40, Trenger 6-bit (64 mulige tall)

b) Dette gjelder jeg faktisk ikke

Opg 3)

a) $\varepsilon = 1$ $R_3 = 2 \Omega$

$$U_0 = 2 \text{ V}$$

b) $U = 12 \text{ V}$

$$\begin{aligned} U_i - U_x &= 0 \\ U_i &= U_x \\ U_x &= U_0 \end{aligned}$$

$$U_i = U \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_i(R_1 + R_2) = U R_2$$

$$U_i R_1 + U_i R_2 = U R_2$$

$$U R_2 - U_i R_2 = U_i R_1$$

$$R_2(U - U_i) = U_i R_1$$

$$R_2 = \frac{U_i R_1}{U - U_i} = \frac{20 \cdot 1000 \Omega}{12 - 2} = \frac{2000}{10} = \underline{\underline{200 \Omega}}$$

Ekamen løse 21

Oppg 1)

$$a) \quad \omega = k \cdot i \quad i = \frac{u}{R} \\ = k \frac{u}{R}$$

$$u = \frac{\omega R}{k} \quad k = 20, \quad R = 9 \quad \omega = 10$$

$$u = \frac{10 \cdot 9}{20} = \frac{90}{20} = \frac{9}{2} = \underline{\underline{4,5V}}$$

$$b) \quad u = 12V \quad R_i = 1\Omega$$

$$\omega = k \frac{u}{R}$$

$$\omega = 20 \cdot \frac{12}{10} = \frac{240}{10} = 24 \text{ rpm}$$

$$c) \quad \omega = k \frac{u}{R} \quad R = R_m + R_i + R_s$$

$$R_m + R_i + R_s = k \frac{u}{\omega}$$


$$R_s = k \frac{u}{\omega} - R_i - R_m$$

$$R_s = 20 \cdot \frac{12}{12} - 1 - 9$$

$$= 20 - 10$$

$$= \underline{\underline{10\Omega}}$$

d)

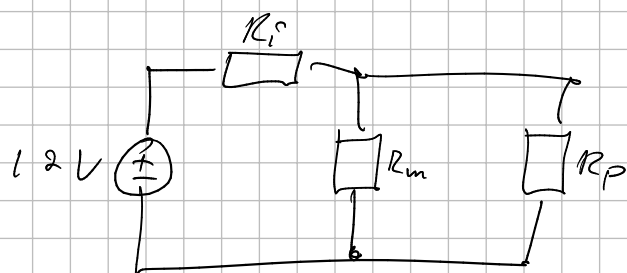

$$u = k \cdot i = k \cdot \frac{u}{k} \quad i = \frac{u}{k}$$

$$\begin{aligned} u &= 12 \\ k &= 20 \\ R_m &= 9 \Omega \\ R_i &= 1 \Omega \end{aligned}$$

$$i_{R_i} = i_{R_m} + i_{R_p}$$

$$R_T = R_i + \frac{R_m R_p}{R_m + R_p} = \frac{R_i(R_m + R_p) + R_m R_p}{R_m + R_p}$$

$$\frac{u}{k} = I \cdot \frac{R_p}{R_m + R_p} = \frac{u}{R_T} \cdot \frac{R_p}{R_m + R_p} = u \cdot \frac{R_m + R_p}{R_i(R_m + R_p) + R_m R_p} \cdot \frac{R_p}{R_m + R_p} = u \cdot \frac{R_p}{R_i(R_m + R_p) + R_m R_p}$$

$$\frac{u}{k} = u \cdot \frac{R_p}{R_i(R_m + R_p) + R_m R_p}$$

$$\frac{u}{k} (R_i R_m + R_i R_p + R_m + R_p) = u R_p$$

$$\frac{u}{k} (R_p(R_i + 1) + R_m(R_i + 1)) = u R_p$$

$$\frac{u}{k} R_p(R_i + 1) + \frac{u}{k} R_m(R_i + 1) = u R_p$$


$$\frac{u}{k} R_p(R_i + 1) - u R_p = -\frac{u}{k} (R_i + 1)$$

$$R_p \left(\frac{u}{k} (R_i + 1) - u \right) = -\frac{u}{k} (R_i + 1)$$

$$R_p = \frac{-\frac{u}{k} (R_i + 1)}{\frac{u}{k} (R_i + 1) - u} = \frac{-\frac{12}{20} \cdot 2}{\frac{12}{20} \cdot 2 - 12} = \frac{-\frac{24}{20}}{\frac{24}{20} - \frac{240}{20}} = \frac{-24}{-216} =$$

Klasse feil brauh

2)

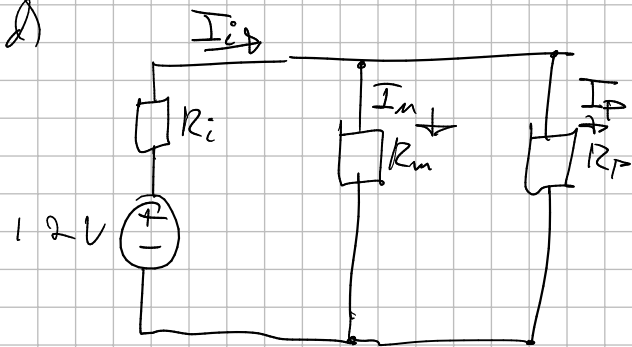

$$\omega = k I_m \Rightarrow I_m = \frac{\omega}{k} = \frac{12}{20} = 0,6 A$$

$$I_i = I_m + I_p$$

$$I_i = I_m + I_i \frac{R_m}{R_m + R_p}$$

$$I_i - I_m = I_i \frac{R_m}{R_m + R_p}$$

$$(I_i - I_m)(R_m + R_p) = I_i R_m$$

$$R_m + R_p = \frac{I_i R_m}{I_i - I_m}$$


$$R_p = \frac{I_i R_m}{I_i - I_m} - R_m$$

$$I_i = \frac{U}{R_i} = \frac{12}{1} = 12 A$$

$$R_p = \frac{12 \cdot 4}{12 - 0,6} - 4 =$$

Fuck dette


3)

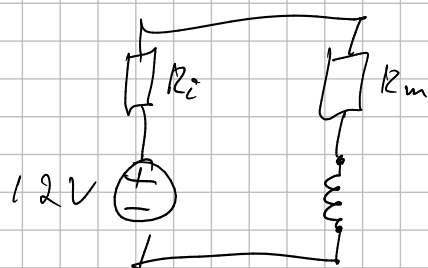



\Rightarrow Fuck also

Oppg 2)


a)

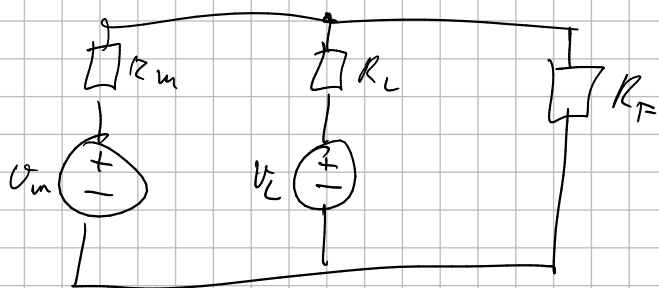

b)

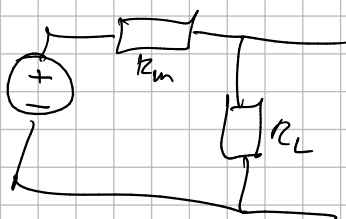
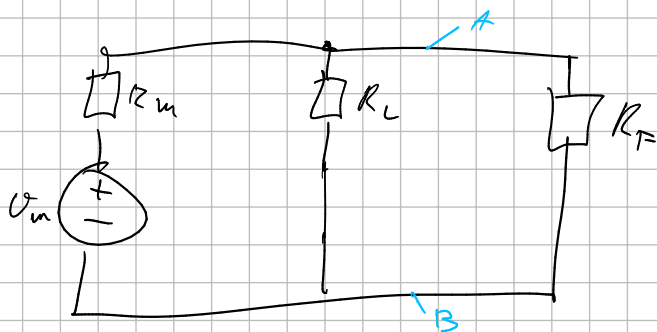

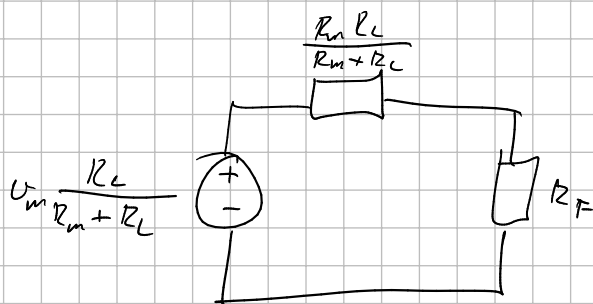
$$R_{ch} = \frac{R_m R_L}{R_m + R_L} \quad U_{ch} = U_m \frac{R_L}{R_m + R_L}$$




$$U_{F_i} = \left(U_m \frac{R_L}{R_m + R_L} \right) \cdot \left(\frac{R_F}{R_F + \frac{R_m R_L}{R_m + R_L}} \right) = \left(U_m \frac{R_L}{R_L + R_m} \right) \cdot \left(\frac{R_F (R_m + R_L)}{R_F (R_m + R_L) + R_m R_L} \right)$$
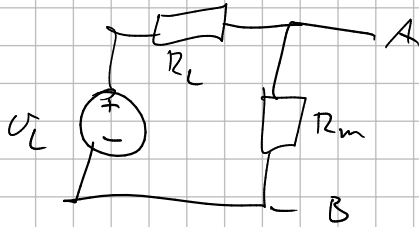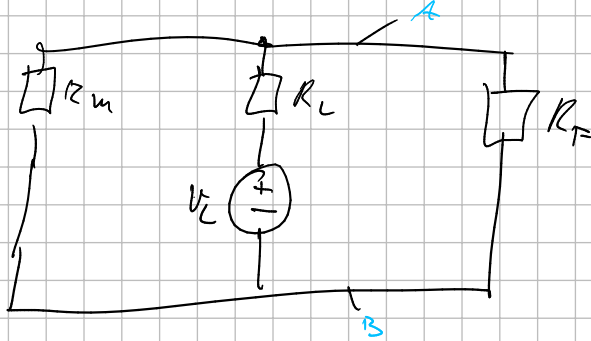
$$= U_m \frac{R_L R_F}{R_F (R_m + R_L) + R_m R_L}$$


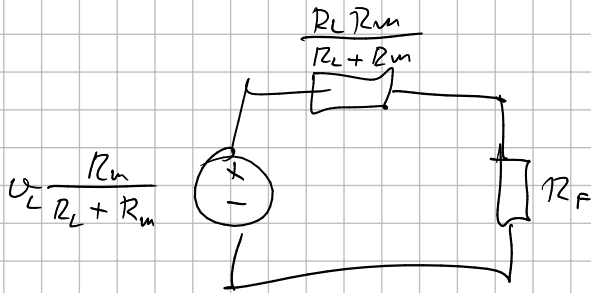
$$R_{th} = \frac{R_L R_m}{R_L + R_m} \quad U_{th} = U_L \frac{R_m}{R_L + R_m}$$




$$U_F = \left(U_L \frac{R_m}{R_L + R_m} \right) \cdot \left(\frac{R_F}{R_F + \frac{R_L R_m}{R_L + R_m}} \right) = \left(U_L \frac{R_m}{R_L + R_m} \right) \left(\frac{R_F (R_L + R_m)}{R_F (R_L + R_m) + R_L R_m} \right)$$

$$= U_L \frac{R_m R_F}{R_F (R_L + R_m) + R_L R_m}$$

$$U_F = U_m \frac{R_L R_F}{R_F (R_m + R_L) + R_m R_L} + U_L \frac{R_m R_F}{R_F (R_L + R_m) + R_L R_m}$$

$$U_F = \frac{R_F}{R_F R_m + R_F R_L + R_m R_L} (U_m R_L + U_L R_m)$$

c)

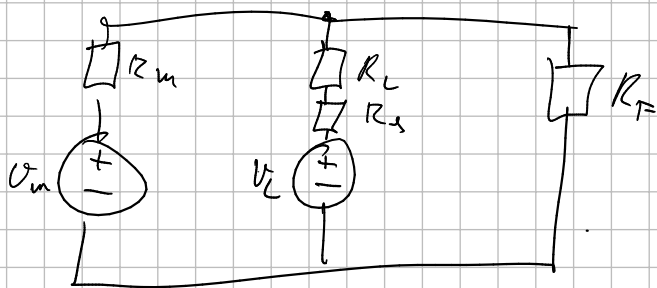

$$U'_F = \frac{1}{2} U_F$$

$$U_F = \frac{R_F}{R_F R_m + R_F R_L + R_m R_L} (U_m R_L + U_L R_m)$$

$$U'_F =$$

Dette gælder jeg fremmede ikke

